



扫码查看解析

# 2019-2020学年天津市滨海新区九年级（上）期末试卷


## 物理

注：满分为94分。

### 一、选择题：共39分

1. 我们在离花园较远处就可以闻到花香，这说明（ ）
- A. 分子有一定的大小                      B. 分子间有相互作用力  
C. 分子有一定的质量                      D. 分子在做无规则的运动

2. 如图为四冲程汽油机工作过程中的某冲程示意图，该冲程为（ ）

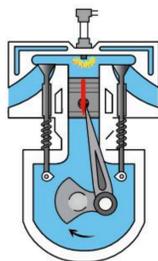

- A. 吸气过程                      B. 压缩过程                      C. 做功过程                      D. 排气过程

3. 下列实例中，用做功的方式来改变物体内能的是（ ）
- A. 烧红的工件放到冷水中降温                      B. 冬天人们喜欢常搓手取暖  
C. 冬天用热水袋取暖                      D. 发烧时用冷毛巾给头部降温
4. 海边昼夜温差变化比沙漠中小，主要是因为（ ）
- A. 水的比热容较大                      B. 沙子的比热容较大  
C. 沙子是固体                      D. 水是液体

5. 将与毛衣摩擦过的气球靠近头发，会看到如图所示令人惊奇的现象.是因为（ ）




- A. 气球会飞起                      B. 气球摩擦后带了电  
C. 气球与头发带同种电荷                      D. 气球不带电

6. 下列说法正确的是（ ）
- A. 我国家庭电路的电压为220V                      B. 一节干电池的电压为2V  
C. 手机电池的电压为37V                      D. 人体的安全电压为36V


7. 对于通电螺线管极性的标注，如图正确的是（ ）



扫码查看解析

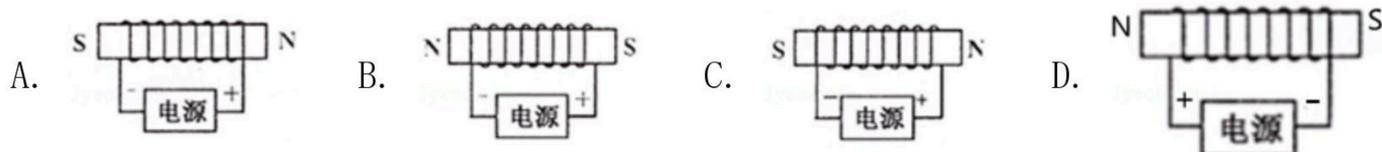


8. 如图所示的家庭电路中，有两个元器件连接错误，它们是（ ）

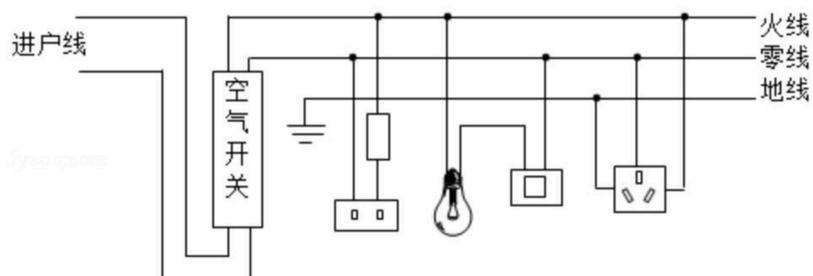


- A. 空气开关和三孔插座
- B. 带开关的灯泡和三孔插座
- C. 空气开关和带开关的灯泡
- D. 带开关的灯泡和带保险丝的二孔插座

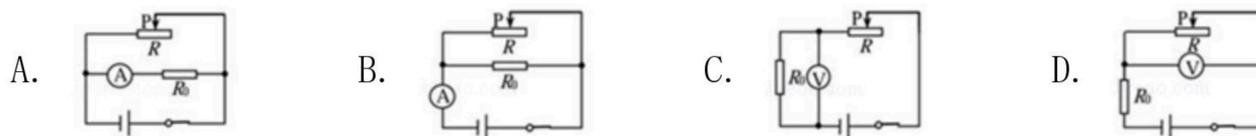9. 如图所示电路中，电源电压保持不变，当变阻器滑片 $P$ 向右移动时，电表示数变大的是（ ）



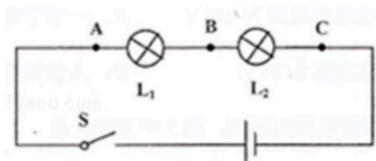10. 如图，闭合开关 $S$ 后有一个小灯泡发光，当小明分别将电压表接在图中" $A.B$ "、" $B.C$ "、" $A.C$ "两点时，测得的数据为： $U_{AB}=0$ ， $U_{BC}=12V$ ， $U_{AC}=12V$ 。由此可知（ ）




- A. 小灯泡 $L_1$ 断路
- B. 小灯泡 $L_1$ 短路
- C. 小灯泡 $L_2$ 断路
- D. 小灯泡 $L_2$ 短路

11. (多选) 如图装置，迅速下压活塞，活塞对厚玻璃筒内的空气做功，硝化棉燃烧起来，下列说法正确的是（ ）

- A. 筒内空气的内能增加
- B. 筒内空气的内能减少
- C. 筒内空气的温度升高
- D. 筒内空气的温度降低



12. (多选) 如图是一种温度自动报警器的原理图。下列说法正确的是（ ）

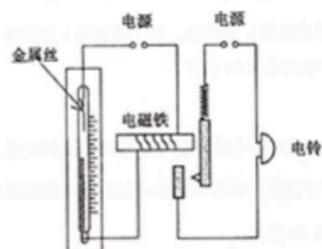


- A. 温度计中的水银是导体



扫码查看解析

- B. 在任何温度下电磁铁都有磁性
- C. 当温度达到金属丝下端所指的温度时，电铃就响起来，发出报警信号
- D. 若将温度计上端的金属丝向下调整，则报警温度将降低

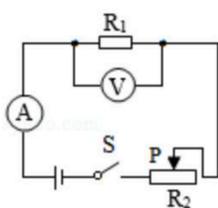13. 如图所示，电源电压保持不变，闭合开关S，当滑动变阻器的滑片P在某一端点时，电压表的示数为 $U_1$ ，电流表的示数为 $I_1$ ；当滑动变阻器的滑片P在另一端点时，电流表示数变化了 $I_0$ ，此时电压表的示数为 $U_2$ 。则下列判断正确的是（ ）




- A. 电阻 $R_1$ 的阻值可能为  $\frac{U_2}{I_1 - I_0}$
- B. 电阻 $R_1$ 的阻值可能为  $\frac{U_1}{I_1 + I_0}$
- C. 滑动变阻器的最大阻值可能为  $\frac{U_1 - U_2}{I_1 - I_0}$
- D. 滑动变阻器的最大阻值可能为  $\frac{U_2 - U_1}{I_1}$

## 二、填空题：每小题4分，共24分


14. 有甲、乙、丙三个带电体，甲排斥乙，乙吸引丙。如果丙带正电，则甲带\_\_\_\_\_电；在金属、石墨、玻璃三种物体中，\_\_\_\_\_属于绝缘体。
15. 一段导体两端的电压是3V，导体中的电流是0.2A，则此导体的电阻为\_\_\_\_\_Ω；若将该导体两端的电压增大到6V，则该导体的电阻为\_\_\_\_\_Ω。
16. 某台汽油机飞轮的转速为1800r/min，在1s内，汽油机完成了\_\_\_\_\_个工作循环。如果汽油机在一段时间内消耗了500g汽油，若这些汽油完全燃烧，可放出热量\_\_\_\_\_J。（ $q_{\text{汽油}} = 4.6 \times 10^7 \text{ J/kg}$ ）
17. 某型号电热水杯铭牌上标有"220V 400W"字样，当它正常工作时，发热元件的电阻阻值为\_\_\_\_\_Ω，正常工作5分钟，电热水杯消耗的电能为\_\_\_\_\_J。
18. 在如图所示的实验装置中，当导体ab不动，磁体左右运动时，灵敏电流计的指针\_\_\_\_\_（选填"会"或"不会"）发生偏转。人们利用该实验原理发明了\_\_\_\_\_（选填"电动机"或"发电机"）。



扫码查看解析

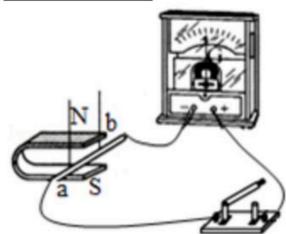

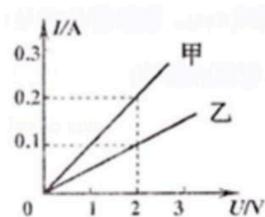19. 如图是甲、乙两导体的电流与电压的关系图象.若将甲、乙两导体并联接在电路中,通过甲、乙两个导体的电流之比 $I_{甲}: I_{乙} =$ \_\_\_\_\_.若将甲、乙两导体串联接在电路中,则甲、乙两个导体的实际电功率之比为 $P_{甲}: P_{乙} =$ \_\_\_\_\_.



20. 如图所示,是探究焦耳定律的实验装置.已知 $R_1 < R_2$ .


(1) 在实验过程中,通过观察两个U形管中\_\_\_\_\_的变化来比较电流通过电阻丝产生的热量的多少.

(2) 此实验是为了探究电流产生的热量与\_\_\_\_\_的关系,通电一段时间后,电阻丝\_\_\_\_\_ (选填" $R_1$ "或" $R_2$ ")产生的热量多.

(3) 由此实验可得的结论是:\_\_\_\_\_.

(4) 在如图所示的装置中串联一个滑动变阻器,还可以探究电流产生的热量与\_\_\_\_\_的关系.

(5) 该实验中用到的物理研究方法是控制变量法和\_\_\_\_\_.

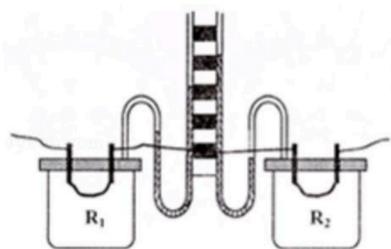


### 三、解答题 (37分)

21. 小华用电能表测量家中电热淋浴器的热效率.他将家中其他用电器与电源断开,仅让淋浴器工作,把淋浴器内质量为 $50\text{kg}$ ,初温为 $20^\circ\text{C}$ 的水加热到 $50^\circ\text{C}$ ,加热前后电能表示数如图所示,已知 $c_{\text{水}} = 4.2 \times 10^3 \text{J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$ ,求:

(1) 水吸收的热量;


(2) 电热淋浴器的热效率.

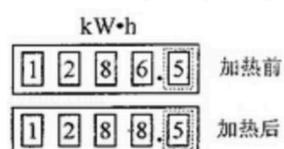




扫码查看解析

22. 用伏安法测量某定值电阻 $R$ 的阻值.

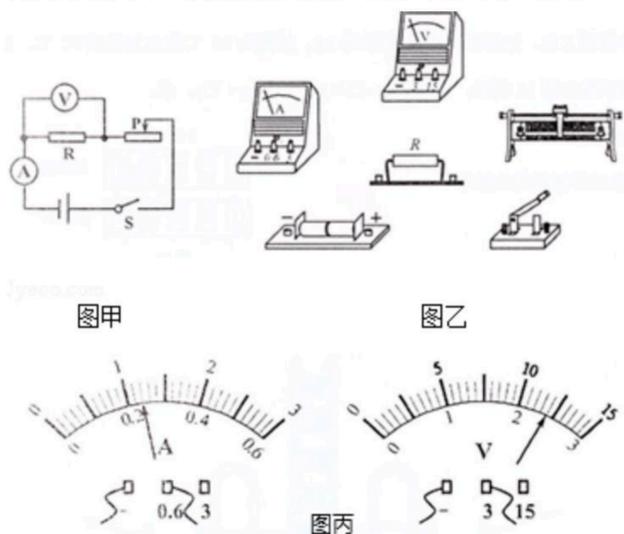

- (1) 请按照图甲所示的电路图, 以笔画线代替导线, 完成图乙的电路连接.
- (2) 根据实验需求设计一个记录表格;
- (3) 某次实验的电表示数 (如图丙所示), 此时定值电阻的阻值是多少?

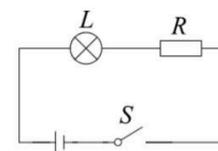23. 如图所示的电路中, 电源电压为 $9V$ , 灯泡 $L$ 上标有" $6V 1.2W$ "的字样, 闭合开关 $S$ , 灯泡恰好正常发光, 求此时:



- (1) 通过灯泡 $L$ 的电流;
- (2) 电阻 $R$ 的阻值;
- (3) 整个电路消耗的电功率.

24. 某同学要测出一个电压约为 $40V$ 的电源电压 (电压保持不变), 可供选用的器材如下: 待测电源: 一块电压表 (量程 $0\sim 15V$ ); 四个阻值已知的电阻, 分别为 $R_1$  ( $100\Omega$ )、 $R_2$  ( $150\Omega$ )、 $R_3$  ( $200\Omega$ ) 和 $R_4$  ( $4k\Omega$ ); 一个开关及若干导线. 请合理选择器材, 设计一个实验精确地测出电源电压. 要求:

- (1) 画出实验电路图;
- (2) 写出实验步骤及所需测量的物理量;
- (3) 写出电源电压的表达式 (用已知量和测量量表示).



扫码查看解析