




扫码查看解析

2020-2021学年吉林省长春外国语学校九年级（上）期末试卷

物理

注：满分为0分。

一、选择题(30分)

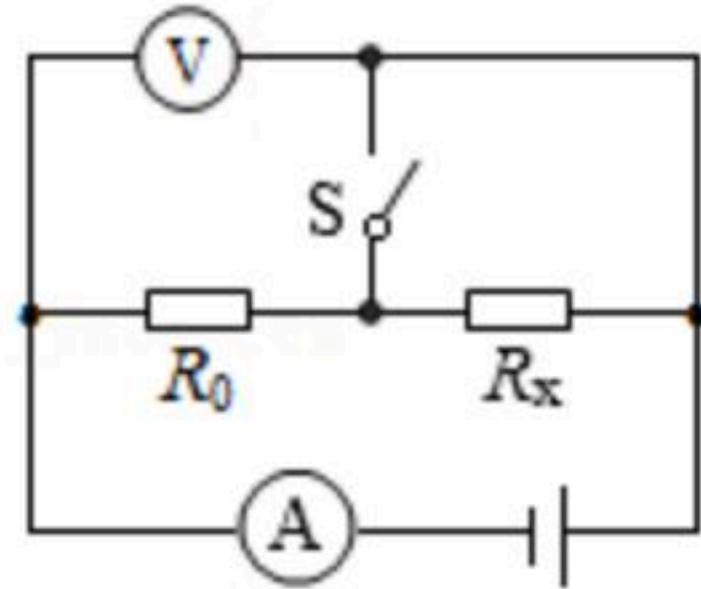
1. 下列关于水的描述正确的是（ ）
A. 一杯水比半杯水的比热容大
B. 0℃的水没有内能
C. 沸水含有的热量比冷水的多
D. 0℃的水分子间存在引力和斥力
2. 电池作为一种可移动电源，生活中应用十分广泛。常见的电池有干电池、锂电池、太阳能电池等。目前，硅是制作太阳能电池的主要材料之一，硅是一种（ ）
A. 导体 B. 绝缘体 C. 半导体 D. 超导体
3. 下列过程中，将内能转化为机械能的是（ ）
A. 从滑梯上滑下时臀部发热 B. 电热水壶烧水
C. 内燃机的做功冲程 D. 电风扇转动
4. 首先发现“电流磁效应”的科学家是（ ）
A. 奥斯特 B. 安培 C. 法拉第 D. 焦耳
5. 在如图所示的电路中，电源电压保持不变。当开关S由断开到闭合时（ ）

A. 电压表V示数变大
B. 电压表V示数变小
C. 电压表V示数与电流表A示数的乘积不变
D. 电压表V示数与电流表A示数的比值变小
6. 小明总是随手关闭家里不必要的电灯等家用电器。每多关闭一个家用电器，家庭电路里变大的物理量是（ ）
A. 总电阻 B. 总电流 C. 总电压 D. 总功率
7. 一根铝导线的电阻为R，要使连入电路中的导线电阻增大，可采用的措施是（ ）
A. 将其对折连入电路



扫码查看解析


- B. 将其拉长连入电路
- C. 用长度、横截面积相同的铜导线代替铝导线
- D. 减小导线两端电压

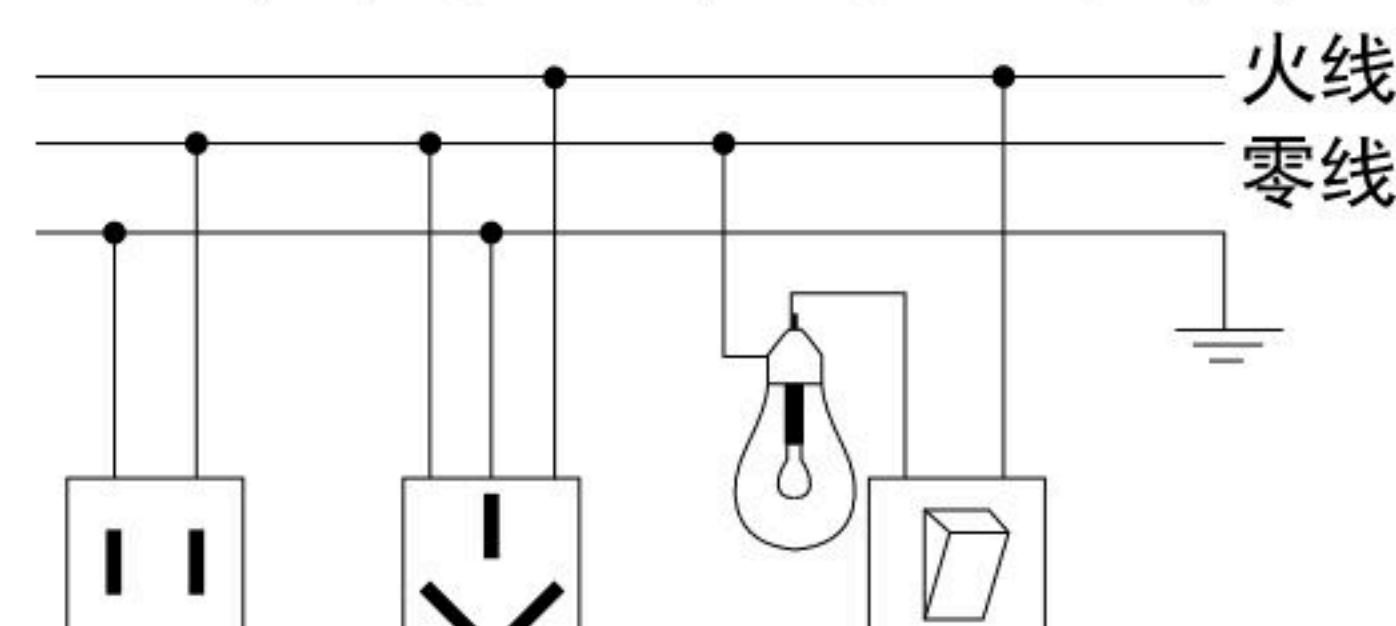8. 如图所示的家庭电路中，连接错误的元件是（ ）




- A. 开关
- B. 两孔插座
- C. 电灯
- D. 三孔插座

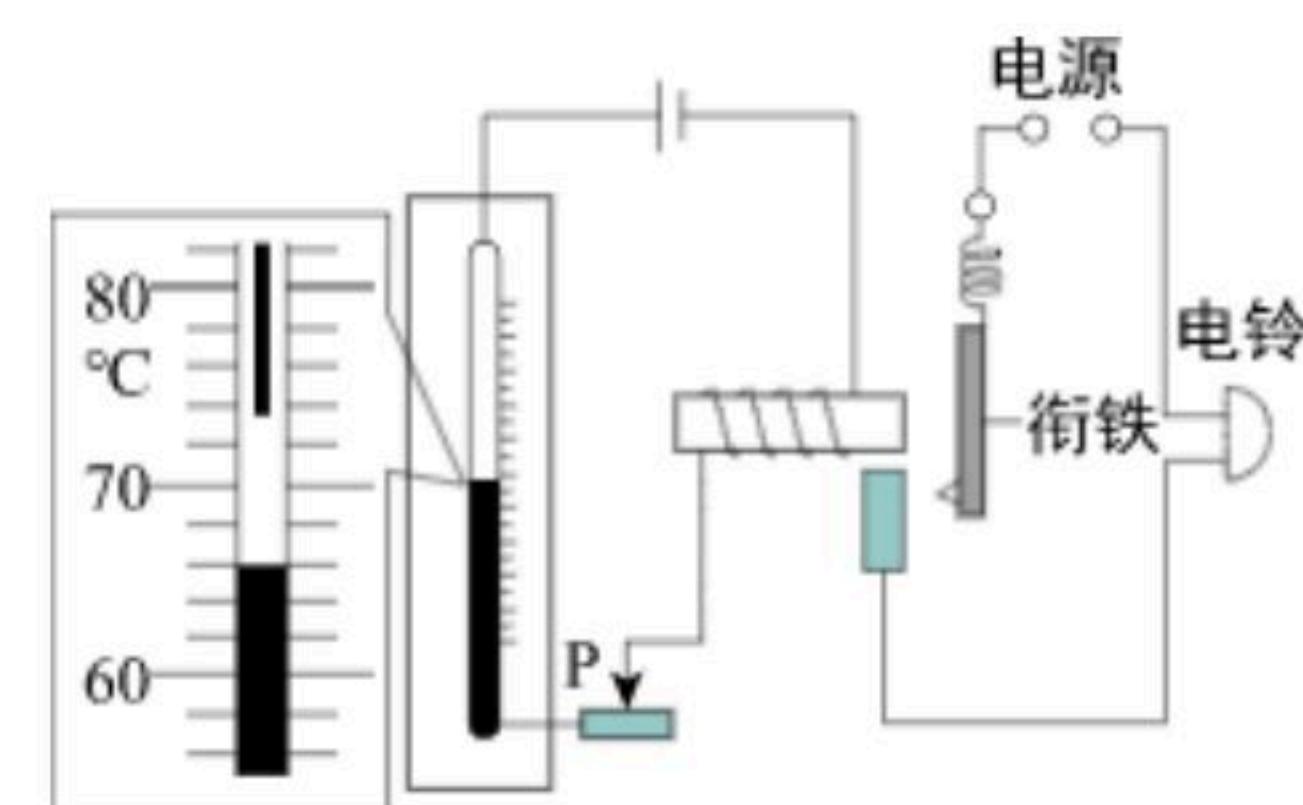9. 如图所示是一种温度自动报警器的原理图。制作水银温度计时，在玻璃管的两端分别封入一段金属丝。电池的两极分别与金属丝相连，当温度达到与电池正极相连的金属丝下端所指的温度时，电铃就响起来，发出报警信号。下列说法正确的是（ ）



- A. 温度计中的水银是绝缘体
- B. 电铃响时，电磁铁右端是N极
- C. 温度降低到74°C以下，电铃响
- D. 电铃响且滑片P向左移动时，电磁铁磁性减弱

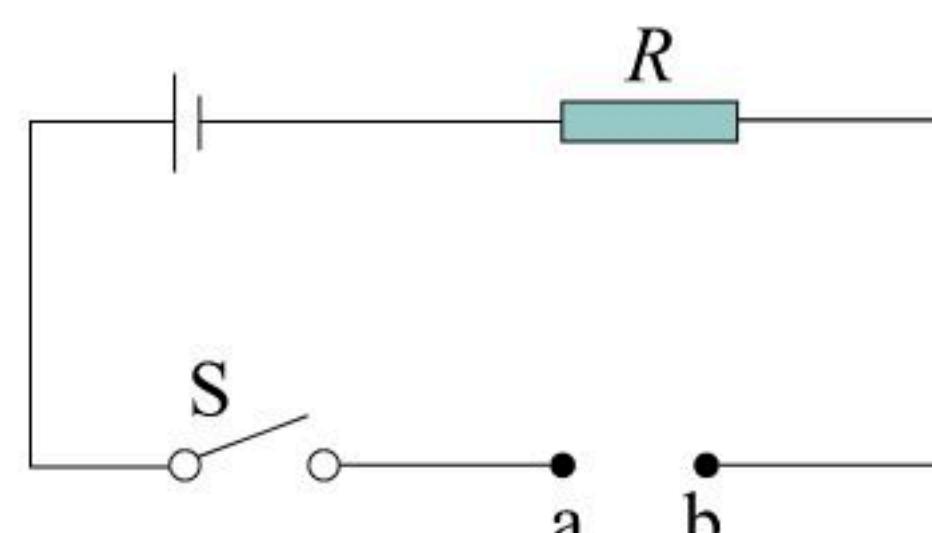10. 如图所示电路，电源电压不变， R 是定值电阻。当将一个“6V3W”的小灯泡 L_1 接在a、b两点间时，小灯泡正常发光；若换接一个“3V1.5W”的小灯泡 L_2 接在a、b两点间，灯泡的电阻不变，灯不会烧坏，则灯泡 L_2 （ ）



- A. 能正常发光
- B. 比正常发光暗些
- C. 比正常发光时亮些
- D. 不会发光

二、填空题（24分）

11. 《论衡》中记载：“司南之杓，投之于地，其柢指南”。如图所示“柢”即握柄，是磁体的 _____（选填“N”或“S”）极。地磁的南极在地理的 _____极附近，最早发现地磁南北极和地理南北极不重合的是我国宋代学者沈括。




12. 中国的茶文化在宋朝时已借助“海上丝绸之路”名扬世界。用热水泡茶时，很快就会闻到淡淡的茶香，这种现象叫 _____ 现象；同时茶杯温度会升高，其内能是通过 _____



扫码查看解析

_____的方式改变的。

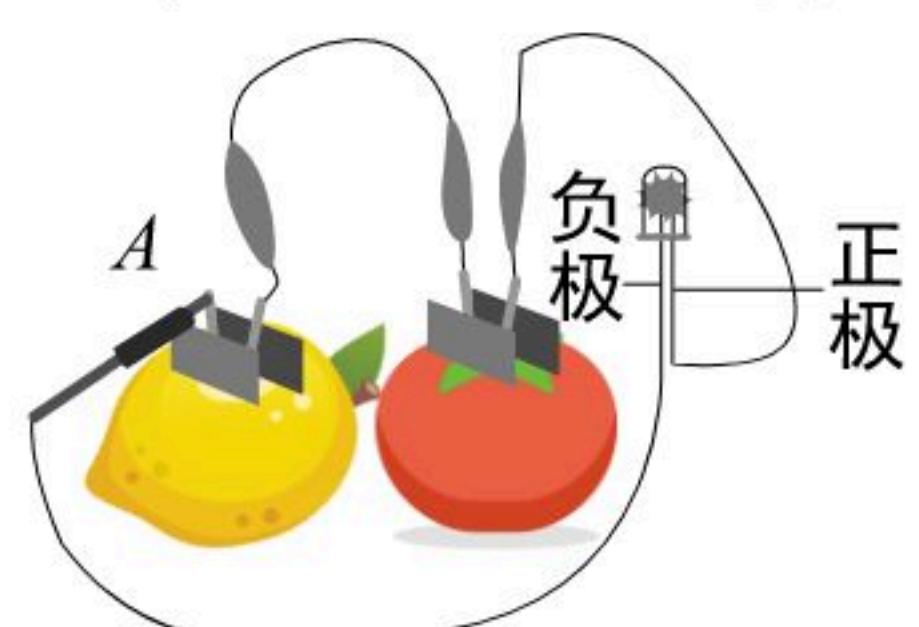
13. 两只水果点亮了一只发光二极管（如图），金属片A是水果电池的_____（填“正极”或“负极”），现将二极管正负极接线对调，二极管不发光，此时水果电池的正负极之间_____（填“有”或“没有”）电压。



14. 某导体两端电压是3V时，通过它的电流是0.2A，则该导体的电阻是_____Ω；10s内该导体消耗的电能为_____J。

15. 家庭电路触电指的是站在地上的人不小心接触了_____线，这时电路中的_____（选填“空气开关”或“漏电保护器”）会迅速切断电路，对人起到保护作用。

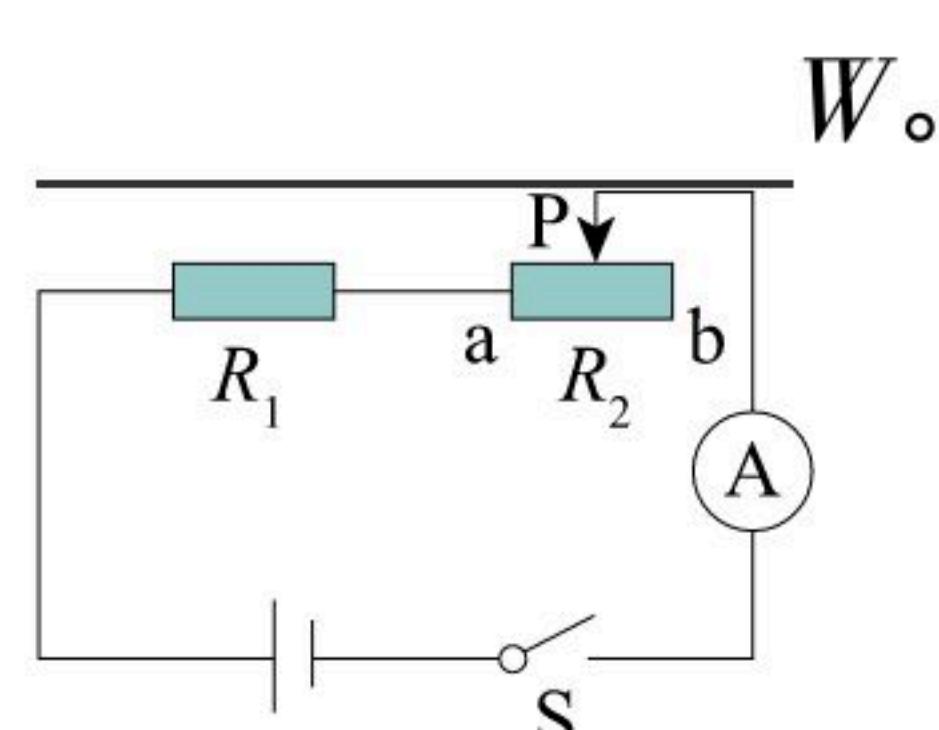
16. 如图所示电路，滑动变阻器 R_2 规格为“ $20\Omega 0.5A$ ”，电流表量程为 $0\sim 0.6A$ 。闭合开关，当滑片位于中点时，电路总功率为 $1.8W$ ，当滑片滑至b端时，电路总功率为 $1.2W$ ，在确保电路安全的情况下， R_1 的最大功率为_____W， R_2 的最大功率为_____W。



三、计算题（16分）

17. 如图所示，电源两端电压 U 保持不变，电阻 R_1 的阻值为 6Ω ，电阻 R_2 的阻值为 18Ω 。当开关S闭合时，电压表示数为 $3V$ 。求：

- (1) 电流表的示数 I ；
(2) 电源两端的电压 U 。

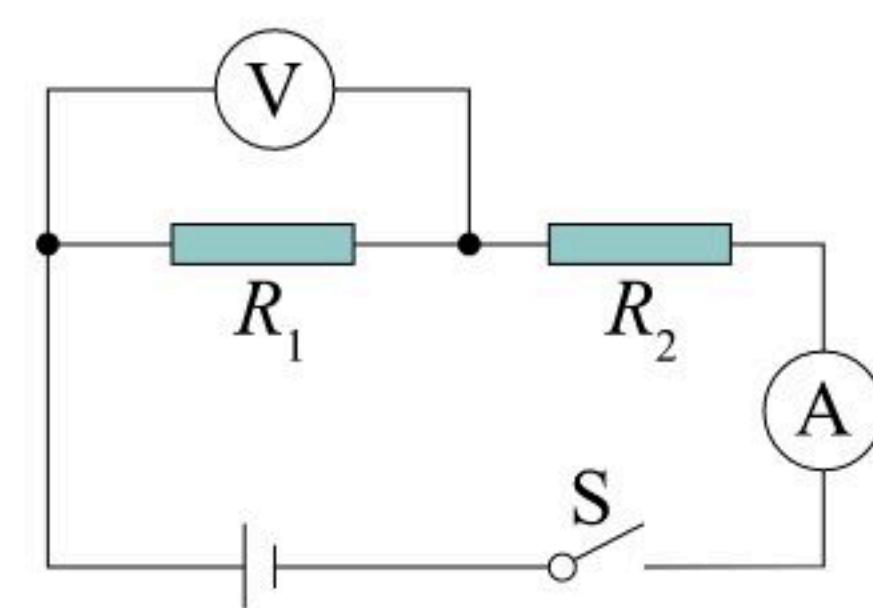

18. 一只电水壶的额定电压为 $220V$ ，正常工作 $1min$ 消耗的电能为 6.6×10^4J 。求：

- (1) 电水壶的额定功率；
(2) 电水壶正常工作时的电流。




扫码查看解析

四、综合题（30分）


19. 为研究不同物质的吸热能力，某同学用两个完全相同的酒精灯，分别给质量和初温都相同的甲、乙两种液体同时加热，分别记录加热时间和升高的温度，根据记录的数据作出了两种液体的温度随时间变化的图象，如图所示。

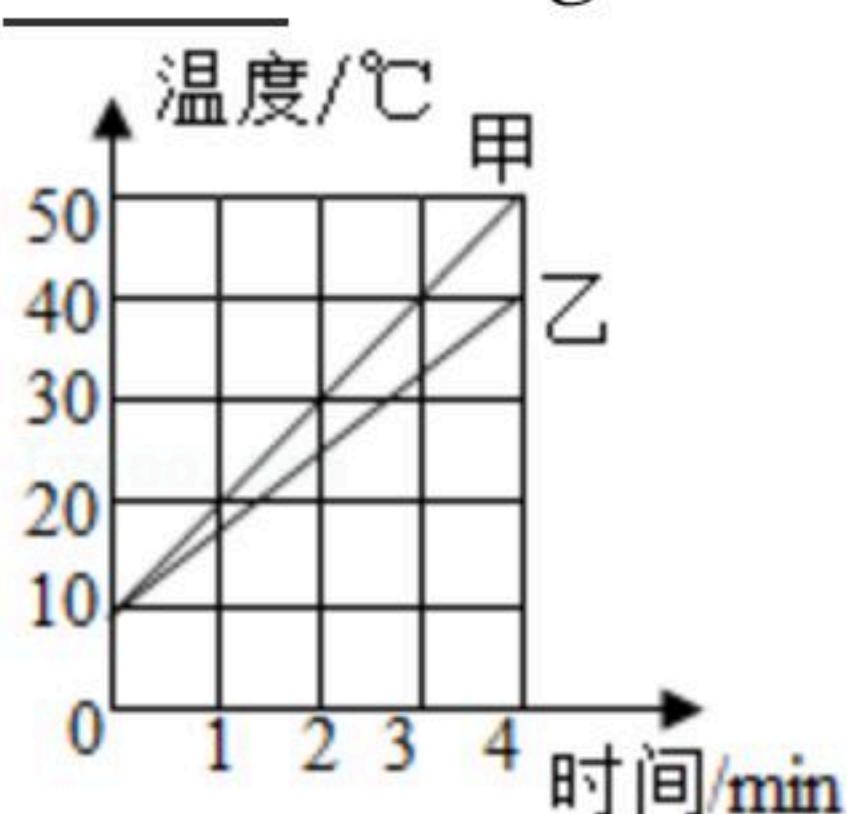- (1) 根据图象，加热4min，甲吸收的热量 _____ 乙吸收的热量；
- (2) 要使甲、乙升高相同的温度，应给 _____ 加热更长的时间，这说明 _____ 的吸热能力强些；
- (3) 如果已知甲的比热容是 $1.8 \times 10^3 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$ ，则乙的比热容是 _____ $\text{J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$ 。




20. 如图，在探究“感应电流产生的条件”实验中：

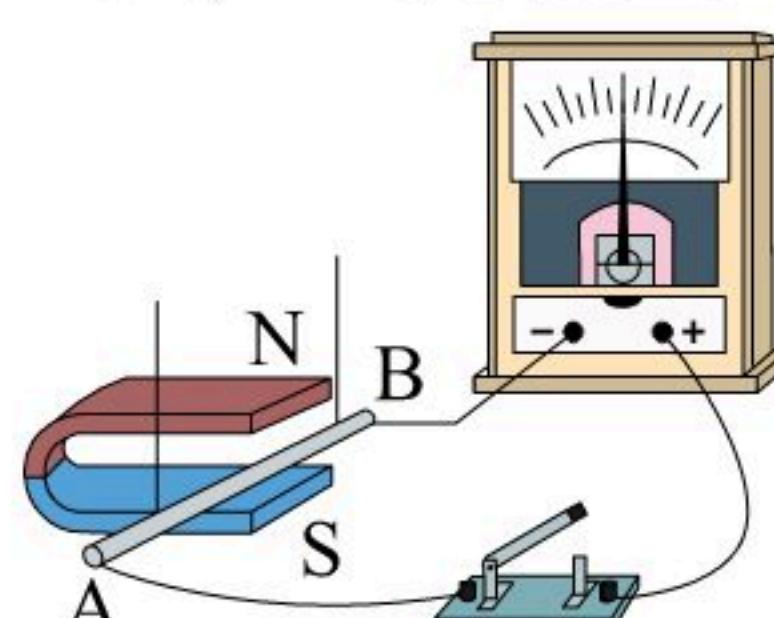- (1) 实验中，通过观察电流表指针 _____ 判断电路中是否有感应电流；
- (2) 闭合开关，若导体棒沿竖直方向运动，电路中 _____ (选填“有”或“无”) 感应电流。若导体棒不动，左右移动磁铁，则电流表指针 _____ (选填“偏转”或“不偏转”)；
- (3) 实验中，向左移动导体棒，电流表的指针向左偏转，向右移动导体棒 _____ (选填“或”或“并”) 改变磁场方向，电流表的指针向左偏转。此实验现象从能量转化的角度，其实质是 _____ 能转化为电能；



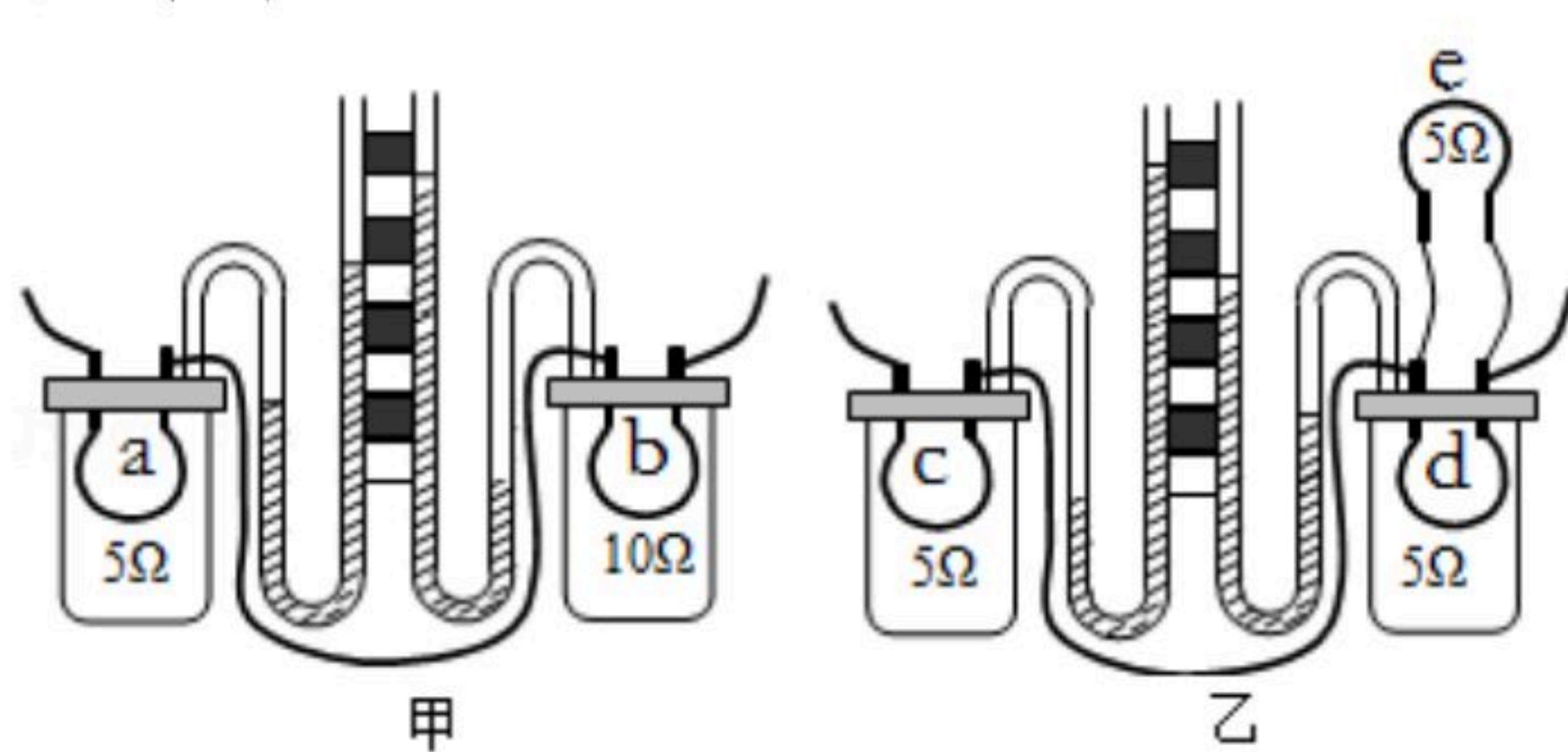21. 如图所示是探究“电流产生的热量与哪些因素有关”的装置。甲乙两图的密闭容器中都装有等量的空气。



- (1) 图甲装置可研究电流产生的热量与 _____ 的关系；
- (2) 图乙两密闭容器中的电阻丝阻值相等，在其中一容器外部并联一个阻值相等的电阻e。若两侧U形管液面高度变化相同，则故障可能是 _____ 。排除故障后通电相同时间，发现左侧U形管内液面高度变化明显，这表明：在电阻和通电时间相同的情况下，通过导体的 _____ 越大，产生的热量越多；
- (3) 为了使乙实验中两侧U形管液面高度差更明显，可将空气盒外电阻换成 _____ 。



扫码查看解析

_____ (选填“大于”或“小于”) 5Ω 的电阻;

(4) 若图甲和图乙中两套装置的电源电压相同，在相同时间内， b 和 c 两电阻产生的热量之比为 _____;

(5) 生活中我们经常见到“电炉丝热得发红，而与它相连的导线却不热”这一现象，可用上面图 _____ 的实验结论来解释。

22. 在“探究电流与电压的关系”的实验中，小明设计了如图所示的电路图。电源电压为6V。


次数	1	2	3
电压 U/V	1.0	2.0	3.0
电流 I/A	0.2	0.4	0.6

(1) 在连接实验电路时，开关应 _____，滑片要处于 _____ (选填“A”或“B”) 端；


(2) 检查电路时，发现电压表和电流表的位置互换了，若闭合开关，电流表 _____ (选填“能”或“不能”) 被烧坏；

(3) 改正上面的错误后，在实验过程中，小明调节滑动变阻器使电压表的示数为1.0V，记录此时电流表的示数；接着他向 _____ (选填“A”或“B”) 端移动滑动变阻器的滑片，使电压表的示数增大到2.0V，记录此时电流表的示数；小明又继续移动滑动变阻器的滑片，记录了第三组数据如上表所示。分析所测数据可知，该定值电阻的阻值为 _____ Ω ，同时得出实验结论：在电阻一定时，通过导体的电流与导体两端的电压成 _____；

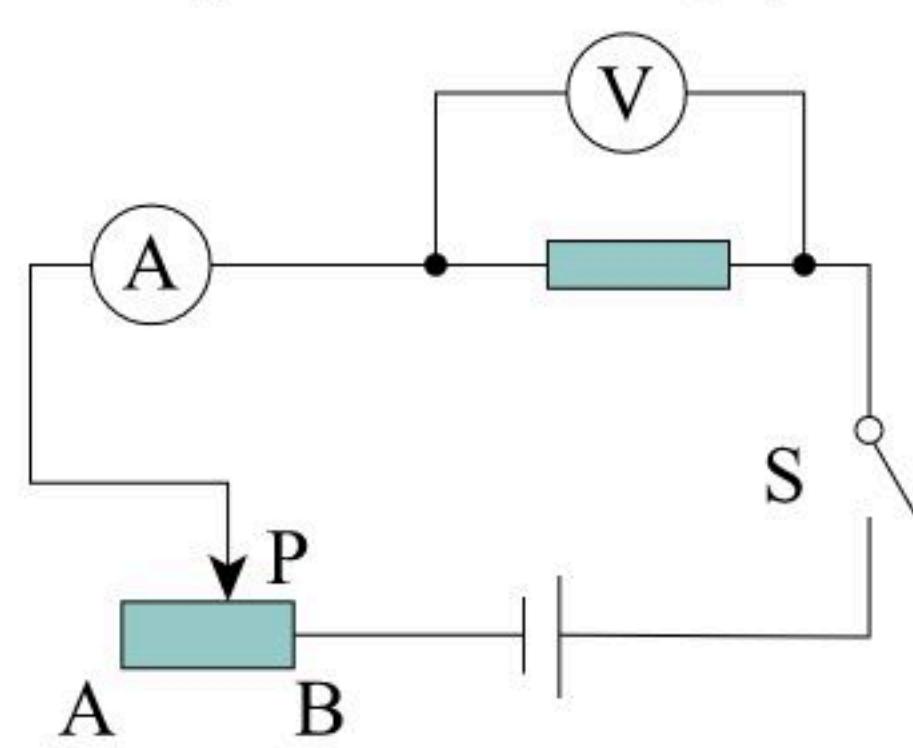(4) 第三组实验后，小明保持滑动变阻器滑片位置不动，将原来定值电阻取下，换成一个 10Ω 的定值电阻，直接闭合开关，则此时电流表的示数为 _____。



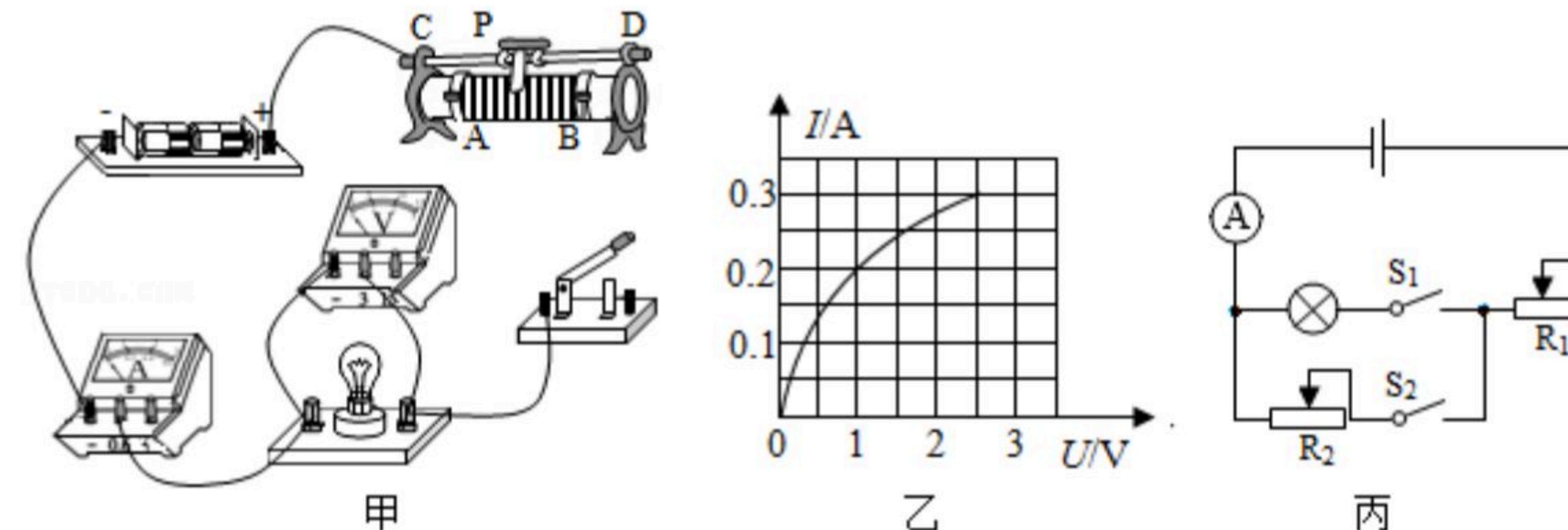23. 测量小灯泡额定功率的实验中，器材如下：待测小灯泡（额定电压为 $2.5V$ ）、电源（电压恒为 $3V$ ）、电流表、电压表、滑动变阻器、开关各一只，导线若干。



(1) 如图甲所示是某同学连接的电路，请用笔画线代替导线将其补充完整（要求：滑片向左滑动时电阻变大）；

(2) 移动滑动变阻器的滑片，测出电压表和电流表的多组数据，绘制出小灯泡的电流



扫码查看解析

随电压变化关系的图象如图乙所示，小灯泡的额定功率为_____W；移动滑动变阻器的滑片，当滑动变阻器的电阻为 6Ω 时，小灯泡的电功率为_____W；根据图象，同学们还发现小灯泡电阻是变化的，这是因为灯泡的电阻受_____影响。

(3) 完成上述实验后，另有同学设计了如图丙所示的电路，测出了额定电流为 $I_{\text{额}}$ 的小灯泡的额定功率。电源电压不变，滑动变阻器 R_1 的最大阻值为 R ，实验方案如下：

- ①按电路图连接电路；
- ②只闭合开关 S_1 ，移动 R_1 的滑片，使电流表的示数为 $I_{\text{额}}$ ，灯泡正常发光；
- ③只闭合开关 S_2 ，保持_____的滑片位置不动，移动另一个滑动变阻器的滑片，使电流表的示数为_____；
- ④保持 R_2 的滑片位置不动，将 R_1 的滑片移到最左端，电流表的示数为 I_1 ，再将 R_1 的滑片移到最右端，电流表的示数为 I_2 ；
- ⑤小灯泡额定功率的表达式为 $P=$ _____（用 $I_{\text{额}}$ 、 I_1 、 I_2 、 R 表示）。