



扫码查看解析

2021-2022学年河南省商丘市梁园区九年级（上）期中 试卷


物理

注：满分为70分。


一、填空：（每空1分，共14分）

1. 从改变物体内能的途径来看，太阳能热水器是通过 _____ 来增加水的内能；寒冷的冬天大家常常搓手取暖，这是通过 _____ 方式来改变内能的大小。汽车在长直斜坡上匀速下滑时，它的机械能 _____ （选填“守恒”或“不守恒”）。

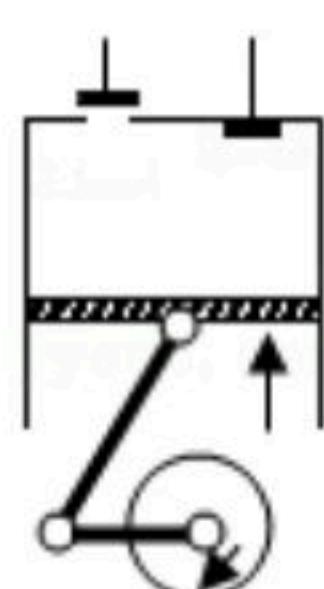2. 某汽油机飞轮的转速为 $2400r/min$ ，则这台汽油机在1s内对外做功 _____ 次，靠飞轮的惯性完成了 _____ 个冲程。如图是其中的 _____ 冲程。




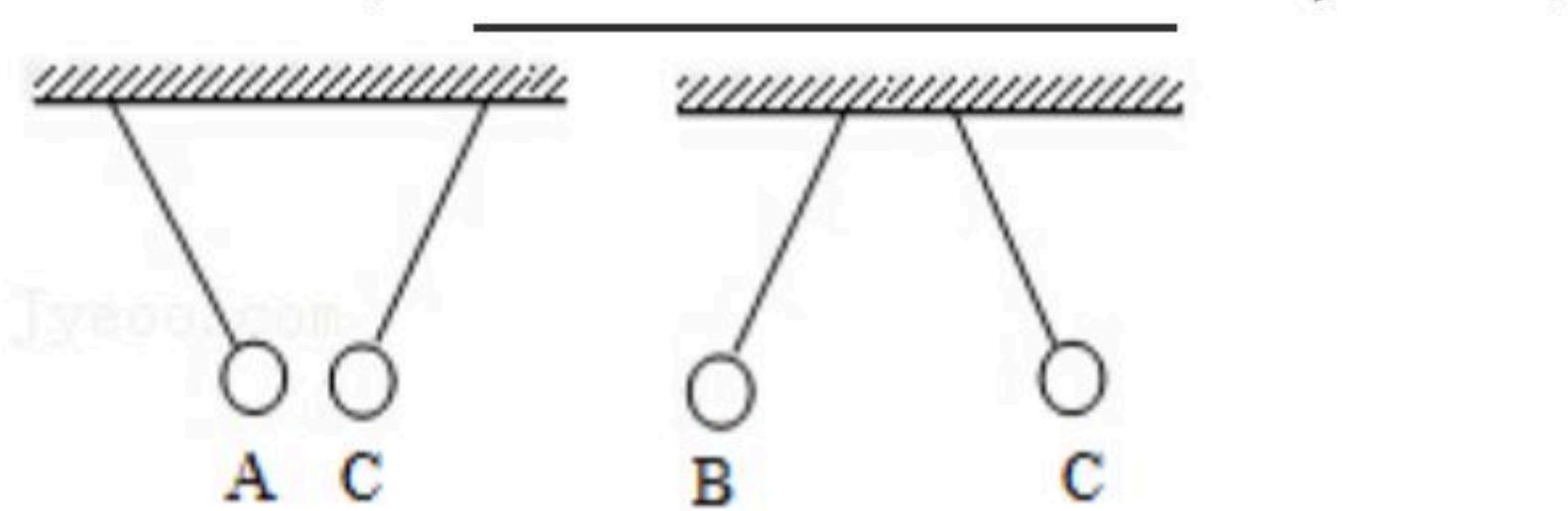3. 用细线悬挂着A、B、C三个轻质小球，它们之间的相互作用如图甲所示，若A带正电，则：B带 _____ 电，C带 _____ 电。




4. 如图所示的电路中电源电压为6V，S闭合后电压表V₁示数如图所示为 _____ V，小

灯泡L₂两端的电压是 _____ V。

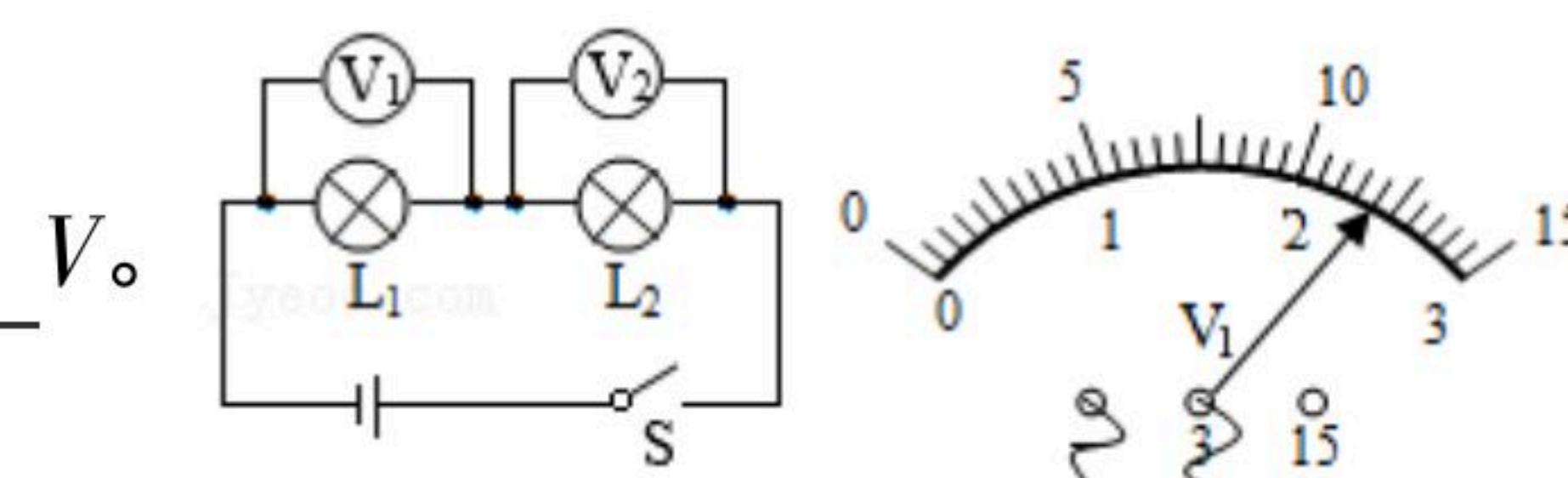

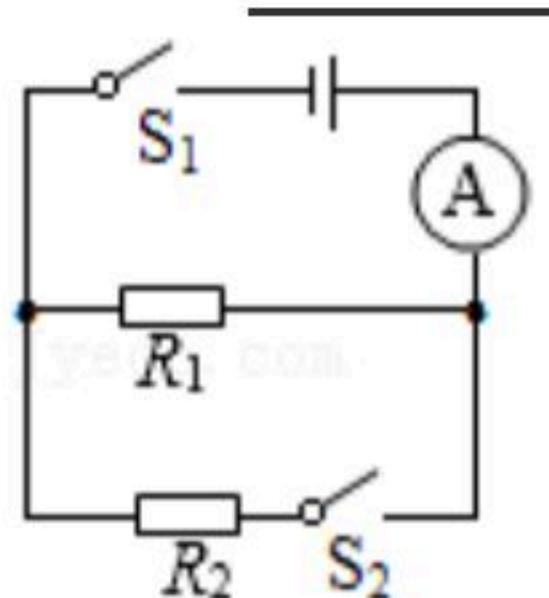
5. 如图所示，电路中电源电压恒定，定值电阻R₁=20Ω，只闭合开关S₁，电流表示数为0.3A，则电源电压为 _____ V；同时闭合开关S₁、S₂，电流表示数为0.5A，则R₂的阻值为 _____ Ω。



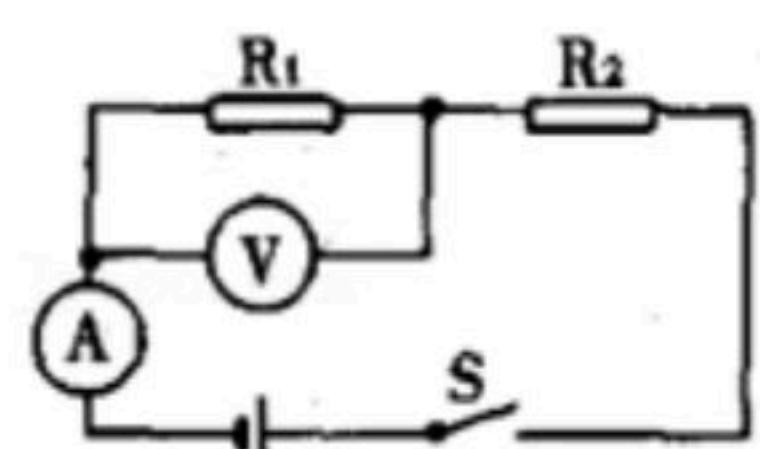6. 在图中所示的电路中，电源电压保持为6V不变。闭合开关S，电路正常工作。当电流表示数0.2A时，电压表示数2V，则R₂的阻值为 _____ ；若两表均无示数，此时R₂的



阻值 _____ (选填“变大”“变小”或“不变”); 若两个电表的示数突然变大, 则发生的故障是 _____。 扫码查看解析



二. 选择题 (本题共8小题, 每小题2分, 共16分。第7~12小题, 每小题只有一个正确答案, 每小题2分; 第13、14小题为双项选择, 每小题2分, 全部选择正确得2分, 选择正确但不全得1分, 不选、多选或错选得0分)

7. 下列事例中, 能说明分子不停地做无规则运动的是()

- A. 冬天, 雪花漫天飞舞
- B. 春天, 柳絮四处飘扬
- C. 阳光下, 看见灰尘飞舞
- D. 公园里, 闻到百花香


8. 关于温度、热量、内能, 下列说法正确的是()

- A. 物体的温度越高, 所含的热量越多
- B. 60℃的水一定比30℃的水内能大
- C. 物体温度升高, 内能一定增大
- D. 热量总是由内能大的物体传向内能小的物体

9. 下列说法中正确的是()

- A. 热机消耗的燃料越多, 效率就越低
- B. 柴油机的效率一般低于汽油机的效率
- C. 热机做的有用功越多, 效率就越高
- D. 热机效率高, 将内能转化为机械能的比例就大

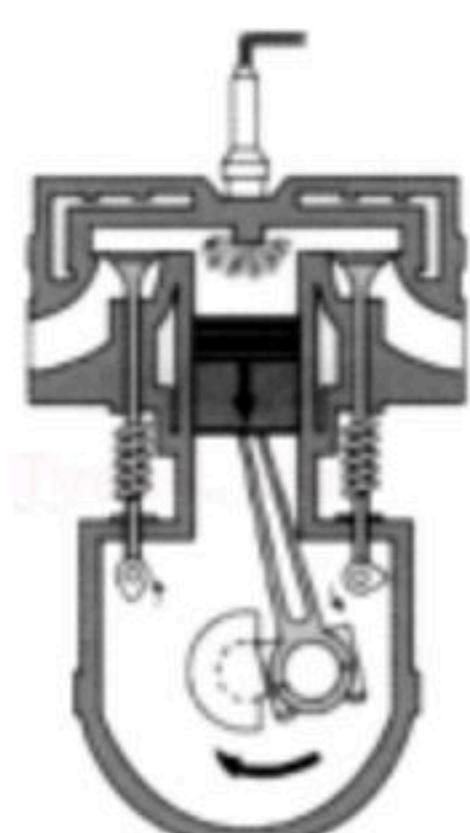10. 如图所示是某汽车发动机的做功冲程的示意图。在活塞向下运动的过程中, 汽缸内气体的()




- A. 温度保持不变
- B. 分子热运动加快
- C. 一部分内能转化为活塞的机械能
- D. 全部内能转化为活塞的机械能

11. 如图所示的电路中, 利用开关的通断来改变电路连接方式, 下面对该电路的连接描述不正确的是()



扫码查看解析

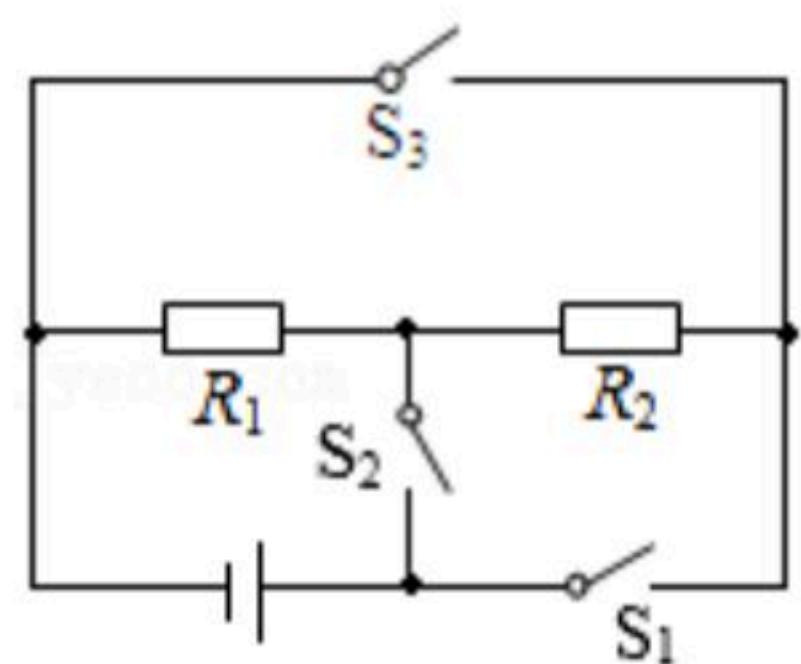


- A. 断开 S_1 ，闭合 S_2 、 S_3 ，电阻 R_1 、 R_2 组成并联电路
B. 只闭合 S_2 ，电阻 R_2 单独工作
C. 只闭合 S_1 ，电阻 R_1 、 R_2 组成串联电路
D. 同时闭合 S_1 、 S_3 ，电路会形成电源短路
12. 年仅24岁的成都青年曹原，解决了困扰世界物理学家多年的难题，取得了在石墨烯超导领域中的重大突破。超导材料不能用来制作（ ）
A. 电磁铁线圈 B. 电热丝 C. 电动机线圈 D. 输电导线
13. 如图所示，是定值电阻 R 和小灯泡 L 电流随电压变化的图象，由图象可知（ ）

电压 U/V	电流 I/A (R)	电流 I/A (L)
0	0	0
1	0.25	0.2
2	0.5	0.4
3	0.75	0.6
4	1.0	0.8
- A. 乙是定值电阻 R 的 $I-U$ 图象
B. 定值电阻的阻值为 5Ω
C. 定值电阻 R 和小灯泡 L 并联接在4V的电源上，干路中的电流是1.2A
D. 定值电阻 R 和小灯泡 L 串联接在6V的电源上，电路中的电流是0.4A
14. 如图所示，电源电压保持不变，当开关S闭合后，使滑动变阻器的滑片P向右移动过程中，以下说法正确的是（ ）

- A. 电压表的示数不变，电流表 A_1 的示数变大， A_2 的示数变小
B. 电压表的示数不变，电流表 A_2 的示数不变， A_1 的示数变小
C. 电压表的示数与电流表 A_1 的示数的比值变大， A_1 的示数变小
D. 电压表的示数与电流表 A_1 的示数的比值不变， A_1 的示数变小

三. 作图题（每题2分，共4分）


15. 在图中，作出两电阻串联的电路图。

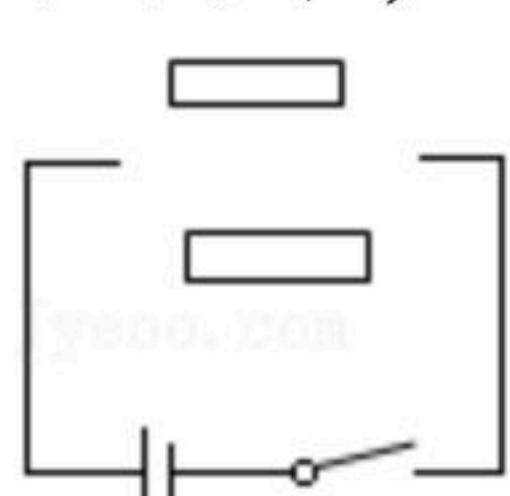

16. 在“探究通过定值电阻的电流与电压的关系”实验中：




扫码查看解析

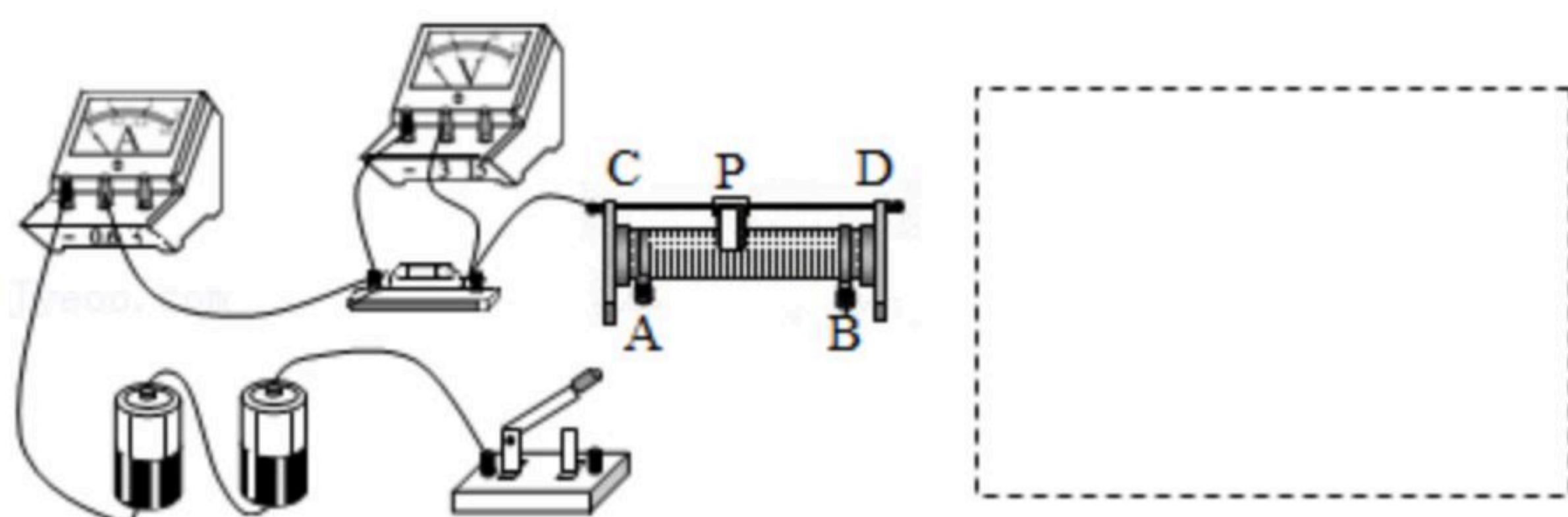

- (1) 如图所示，用笔画线代替导线，将实验电路连接完整（要求滑片左移时，滑动变阻器接入电路的阻值变小）；
(2) 在虚线框中画出实验电路图。


四、实验与探究 (17题4分, 18题6分, 19题8分 (5) 2分, 其余每空1分, 共18分)

17. 观察如图所示的四个热学实验，回答下列问题：

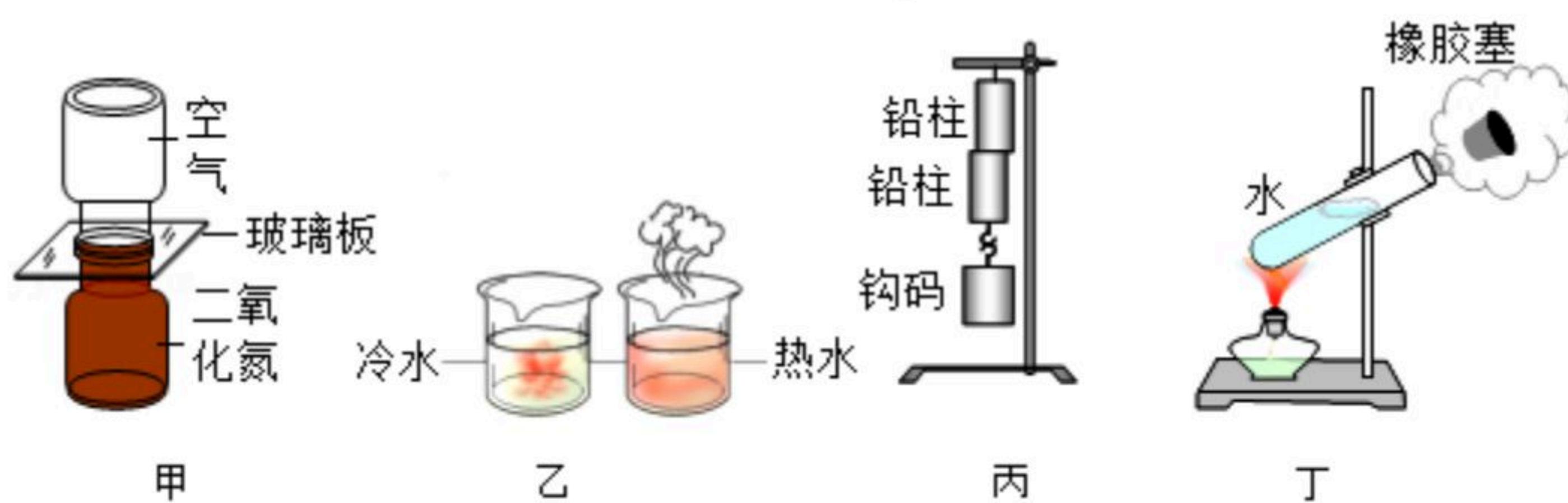

- (1) 甲图中，抽掉玻璃板后，两瓶中气体会混合在一起，颜色逐渐变均匀，这属于现象。
(2) 乙图中，红墨水在热水中比在冷水中扩散快，说明分子无规则运动快慢与有关；
(3) 丙图中，紧压两铅柱使它们合在一起，下面可以悬挂钩码，这说明固体分子间存在。
(4) 丁图中，试管内的水沸腾一段时间后，水蒸气将橡胶塞推出，水蒸气的内能转化为橡胶塞的能。

18. 如图甲是小王在探究并联电路中电流规律的实验电路图：

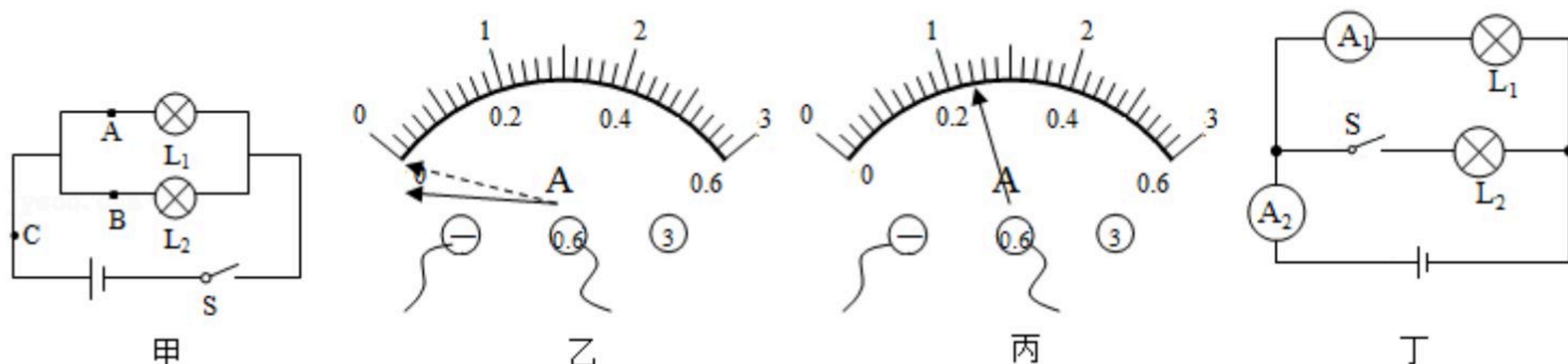


(交流与评估)

- (1) 在连接电路时发现，刚接好最后一根导线，表的指针就发生了偏转，由此可知在连接电路时，他忘了
(2) 他先将电流表接A处，闭合开关后，观察到灯L₂发光，但灯L₁不发光，电流表的示数为零，电路可能存在的故障是：
(3) 他在测量B处的电流时，发现电流表的指针偏转如图乙所示，原因是_____；在排除故障后，电流表的示数如图丙所示，则电流表的示数为A。
(4) 实验结束后，小王又利用器材连接了如图丁所示的电路图，当开关S由断开到闭合时，电流表A₁的示数_____（选填“变大”“变小”或“不变”），电流表A₂的示数_____（选填“变大”“变小”或“不变”）。



扫码查看解析

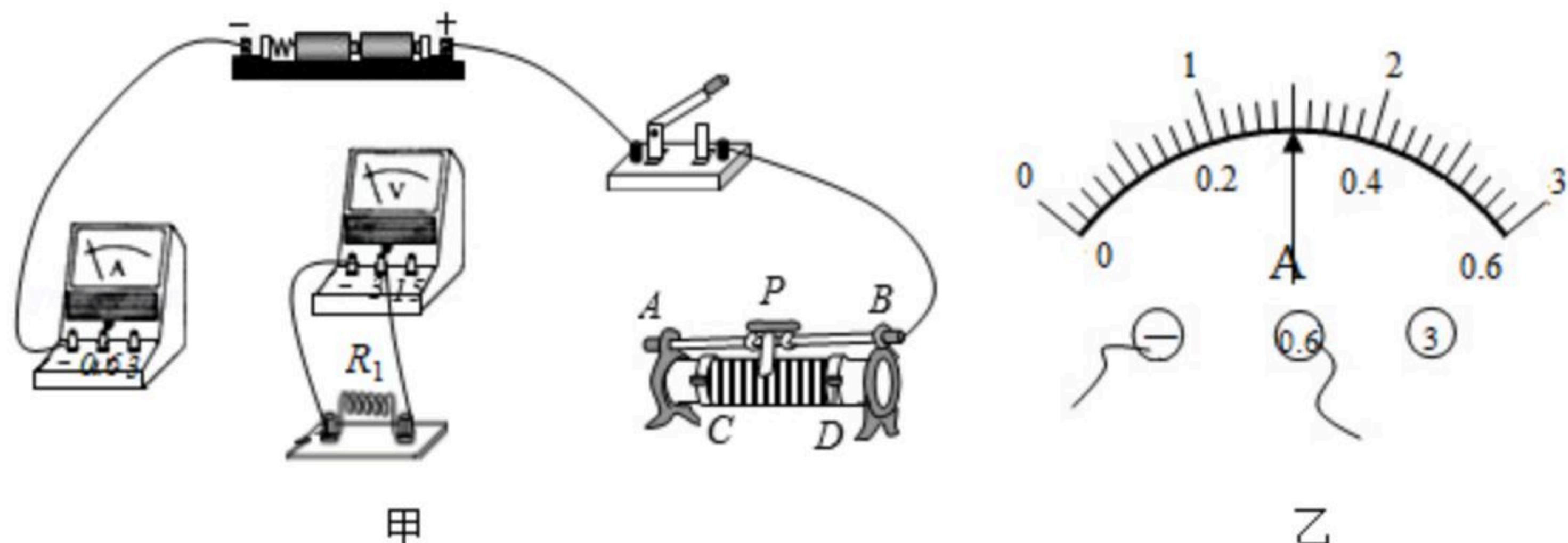19. 小强设计了如图甲所示装置来测量未知电阻 R_1 的阻值，其阻值约为 8Ω 。




- (1) 用笔画线代替导线将图甲中未连接部分连接起来；
- (2) 闭合开关前滑片应该移到 _____ (选填“C”或“D”) 端，闭合开关后，发现电流表有示数、电压表无示数，其故障原因可能是 _____ 。
- (3) 排除故障后，当电压表示数为 $2.4V$ 时，电流表示数如图乙所示，则通过 R_1 的电流 _____ A，计算可得待测电阻 $R_1 = \underline{\hspace{2cm}} \Omega$ ；
- (4) 小强认为电阻已经测量完毕，准备整理器材，小红认为小强只测一组数据，还没有完成实验，理由是 _____ ；
- (5) 小强继续实验，请帮小强设计一个记录数据的表格中。

五. 综合应用 (20题9分, 21题9分, 共18分)

20. 在如图所示的电路中，已知电阻 R_1 阻值为 10Ω 。闭合开关 S 后，电流表 A 的示数为 $1.5A$ ，电流表 A_1 的示数为 $1A$ ，求：

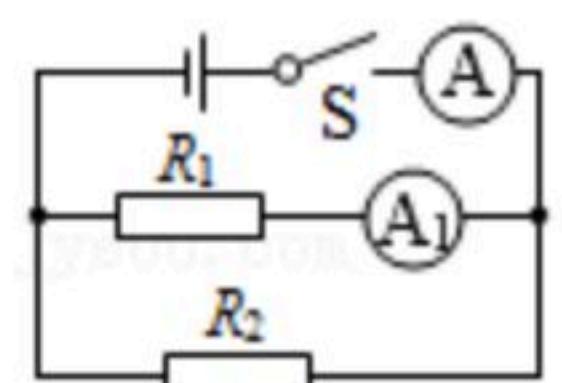- (1) 通过 R_1 的电流；
- (2) 电源电压；
- (3) 电阻 R_2 的阻值。



21. 中国科学家首次在南海试采可燃冰取得圆满成功，实现了我国天然气水合物开发的历史性突破。可燃冰清洁无污染，储量巨大，是一种非常理想的新型能源。可燃冰的热值很大，是天然气热值的10倍以上，若按15倍计算。 $[c_{水}=4.2\times 10^3 J/(kg\cdot ^\circ C)]$ ，天然气的热值 $q=7.0\times 10^7 J/m^3$]求：

- (1) 体积为 $0.01m^3$ 的可燃冰完全燃烧放出的热量为多少？
- (2) 若这些热量的90%被质量为 $100kg$ 的水吸收，则水升高的温度是多少？



扫码查看解析