



扫码查看解析


2019-2020学年安徽省淮北市相山区联考九年级（上）期中试卷

物理


注：满分为90分。

一、填空题（每空2分，共26分）

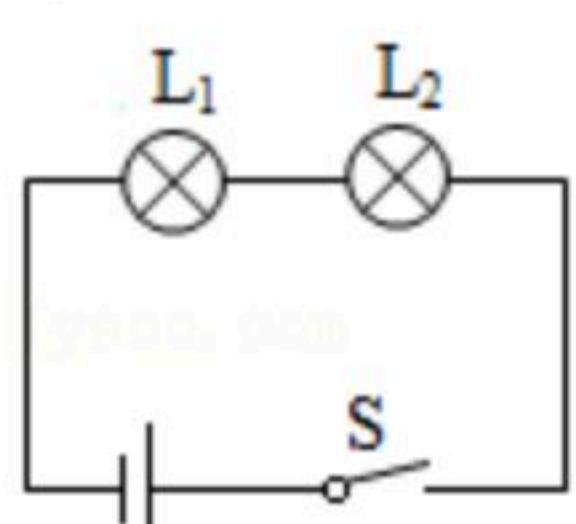
1. 我们用肉眼看不到分子是否在运动，但我们可以间接认识，这里运用了物理学中的转换法，扩散现象说明了：_____。
2. 某物体具有的动能为 a 焦，内能为 b 焦，分子总动能为 c 焦，重力势能为 d 焦，弹性势能为 e 焦，则分子总势能为_____焦。
3. 摩擦起电不是创造了电，而是电子发生了转移，当毛皮与橡胶棒相互摩擦时分别带上了等量的异种电荷，其中失去电子的是_____。
4. 2017年7月4日晚9点，在江西省樟树市临江镇发生重大火灾事故，此次火灾事故是因线路老化_____引发火灾。由于消防人员处置得力，及时扑灭了大火。
5. 两个灯泡接在同一电路中，若通过两灯泡的电流相等，则这两个灯泡_____（选填“串联”“并联”“串联或并联”）。
6. 计算器中的电流很小，大约 $100\mu A$ ，也就是_____A。一般照明电路的电压为 $220V$ ，只有_____V的电压对人体是安全的。
7. 如图所示，把两个灯泡串联后接到电源上，闭合开关S后，发现 L_1 比 L_2 亮。设通过灯泡 L_1 的电流为 I_1 ，通过灯泡 L_2 的电流为 I_2 ，则 I_1 _____ I_2 （选填“ $>$ ”、“ $<$ ”或“ $=$ ”）；



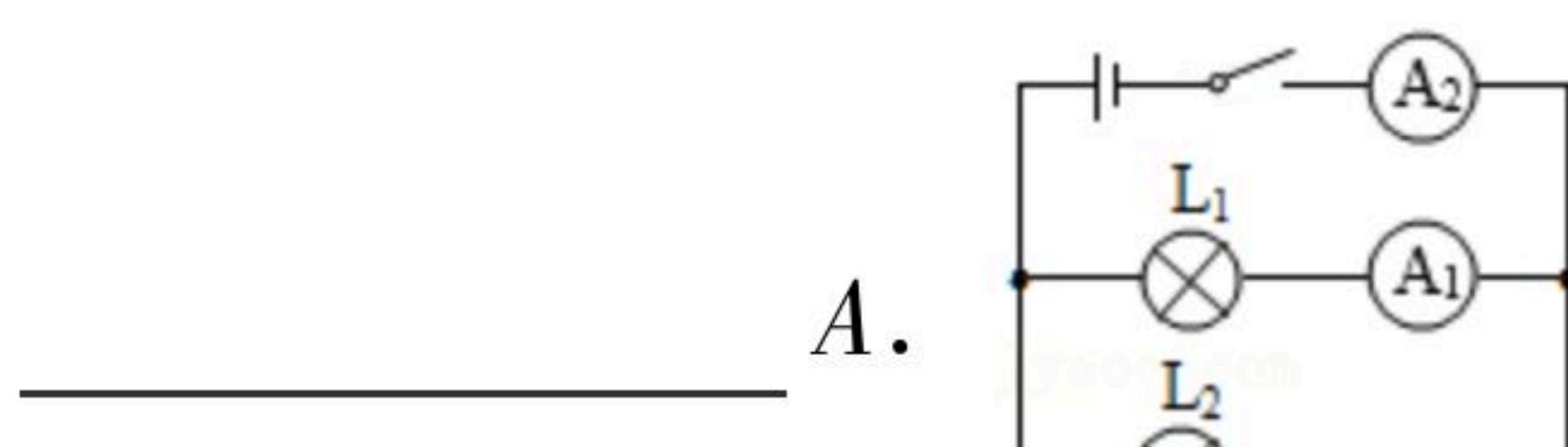8. 如图甲所示的电路，电流表 A_1 与 A_2 的指针位置如图乙所示，则通过灯 L_2 的电流是_____。



图甲

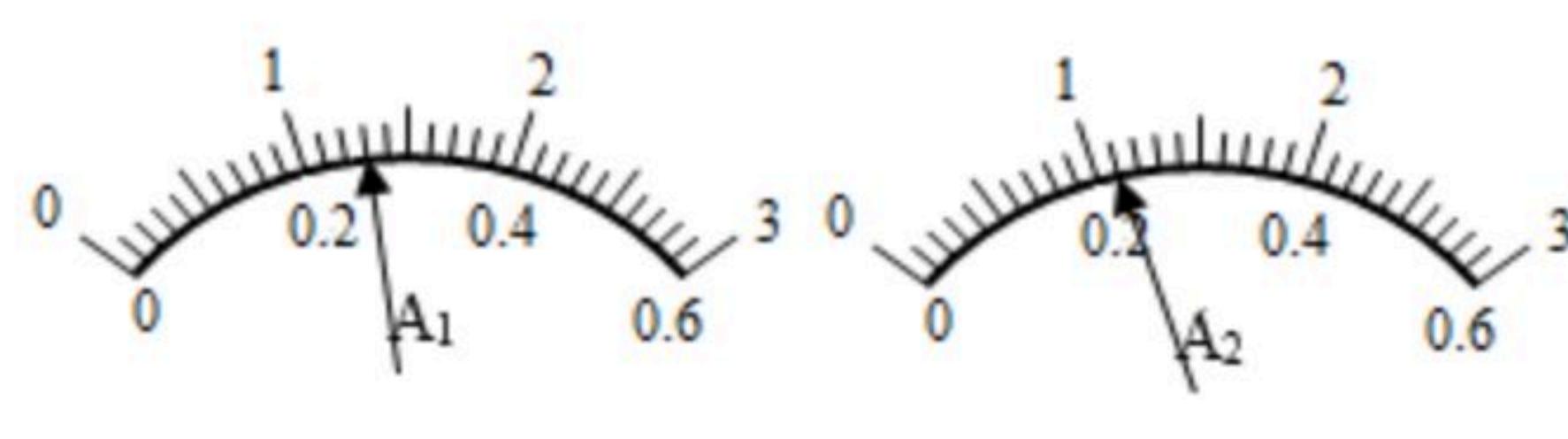


图乙




扫码查看解析

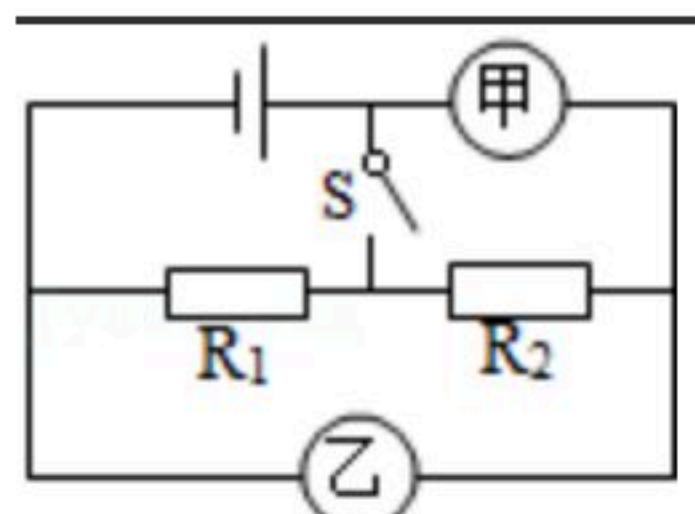9. 如图所示的电路图，当闭合开关S后，电阻 R_1 、 R_2 并联，电路正常工作，则甲表是_____表，乙表是_____表。



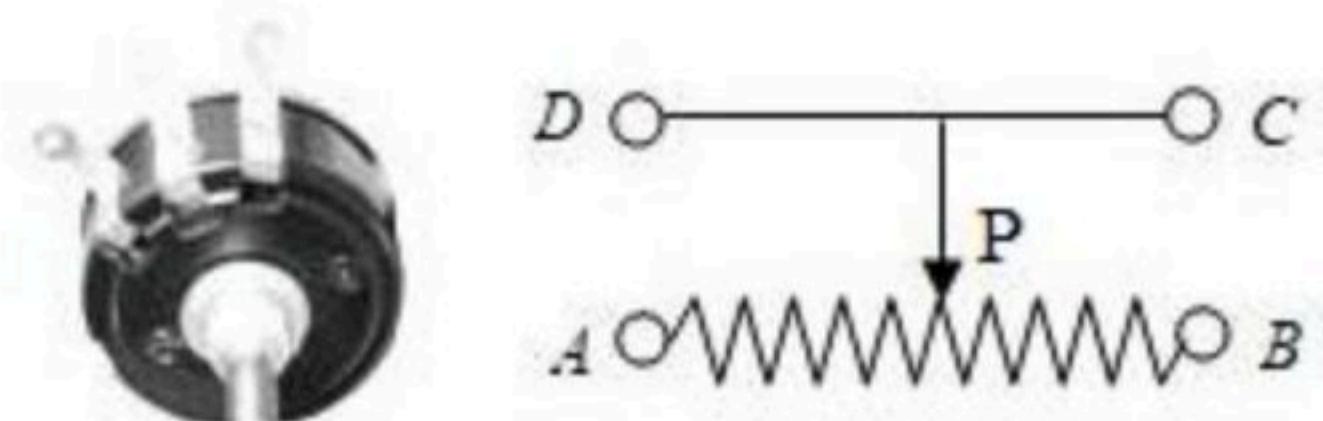10. 电脑音响上音量电位器的实物图与结构示意图如图所示，其内部结构相当于滑动变阻器，向右滑动滑片时要减小电脑音响的音量可以把_____（选填“A”或“B”）和D接入电路。




11. 菜油最适宜的烹饪温度在150℃至180℃之间，用天然气将质量为0.02kg的菜油从室温20℃加热到170℃，天然气燃烧释放出的热量有60%被菜油吸收。则燃烧了_____ m^3 的天然气。（取 $c_{\text{菜油}} = 2.0 \times 10^3 J/(kg \cdot ^\circ C)$ ，天然气的热值为 $4 \times 10^7 J/m^3$ ）

二、选择题（每小题3分，共21分）

12. 关于温度、热量、内能，下列说法正确的是（ ）


- A. 一个物体内能增大了，其温度一定升高
- B. 内能小的物体也可能将热量传给内能大的物体
- C. 物体的内能与温度有关，只要温度不变，物体的内能就一定不变
- D. 汽油机在做功冲程中把机械能转化为内能

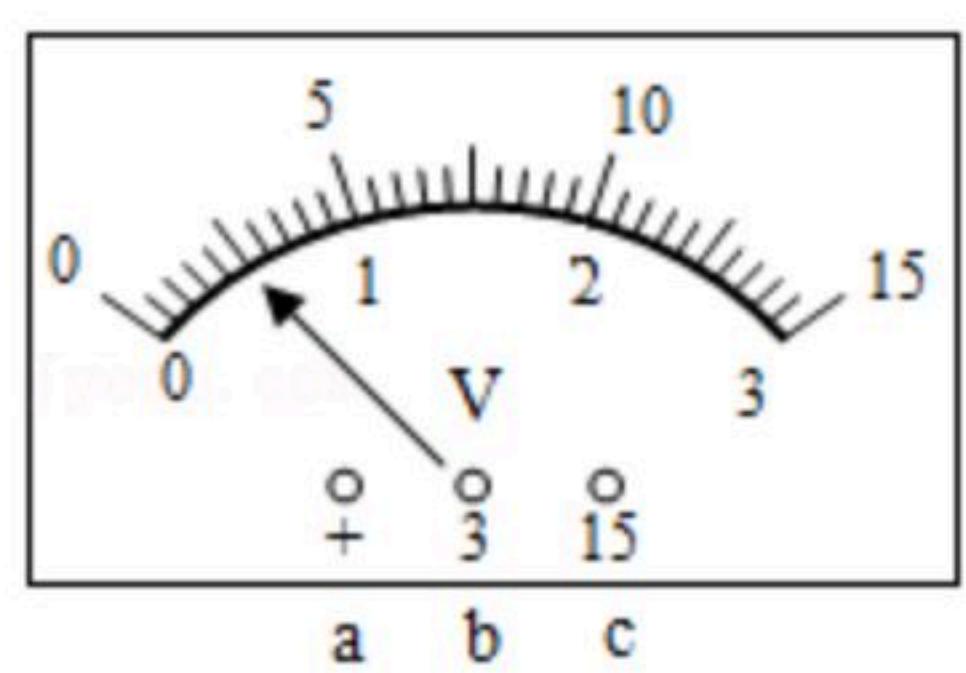13. 李明同学在一次用3V和15V两个量程的电压表测电压时，电压表的“+”接线柱已接入电路，再用15V量程试触时，指针位置如图所示，则下一步的实验操作应该是（ ）



- A. 直接接入c接线柱，然后读数
- B. 直接接入b接线柱，然后读数
- C. 断开开关，接入b接线柱，闭合开关后读数
- D. 断开开关，接入c接线柱，闭合开关后读数

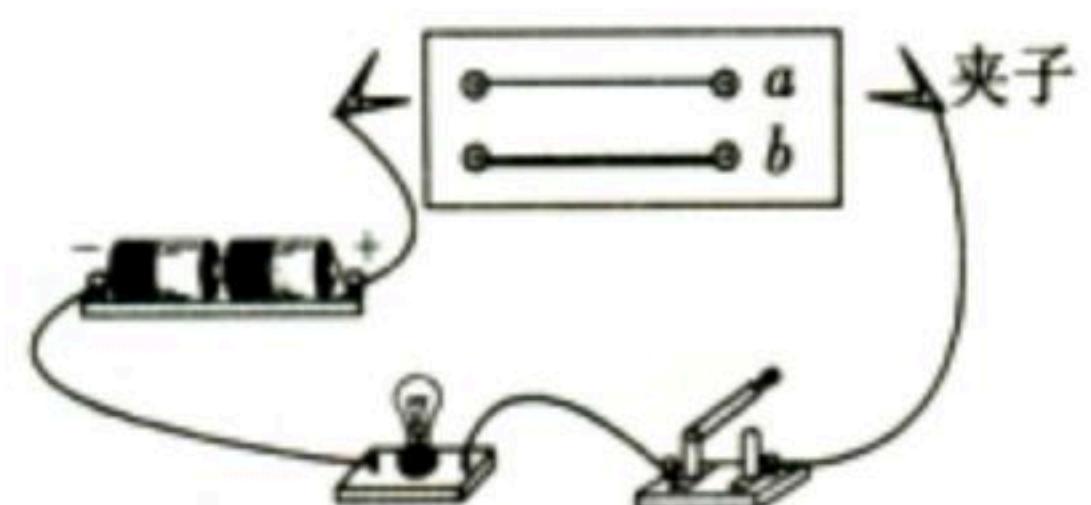14. 小明用如图所示的器材探究“影响电阻大小的因素”。a、b为长度一样的镍铬合金丝，b比a的横截面积大。关于此实验，下列说法正确的是（ ）





扫码查看解析


三、实验探究题（每空2分，共22分）

19. 如图所示电路：

(1) 闭合开关后电路将 _____ (选填“通路”或“断路”或“短路”)；

(2) 去掉导线a后，电路是 _____ 联电路；

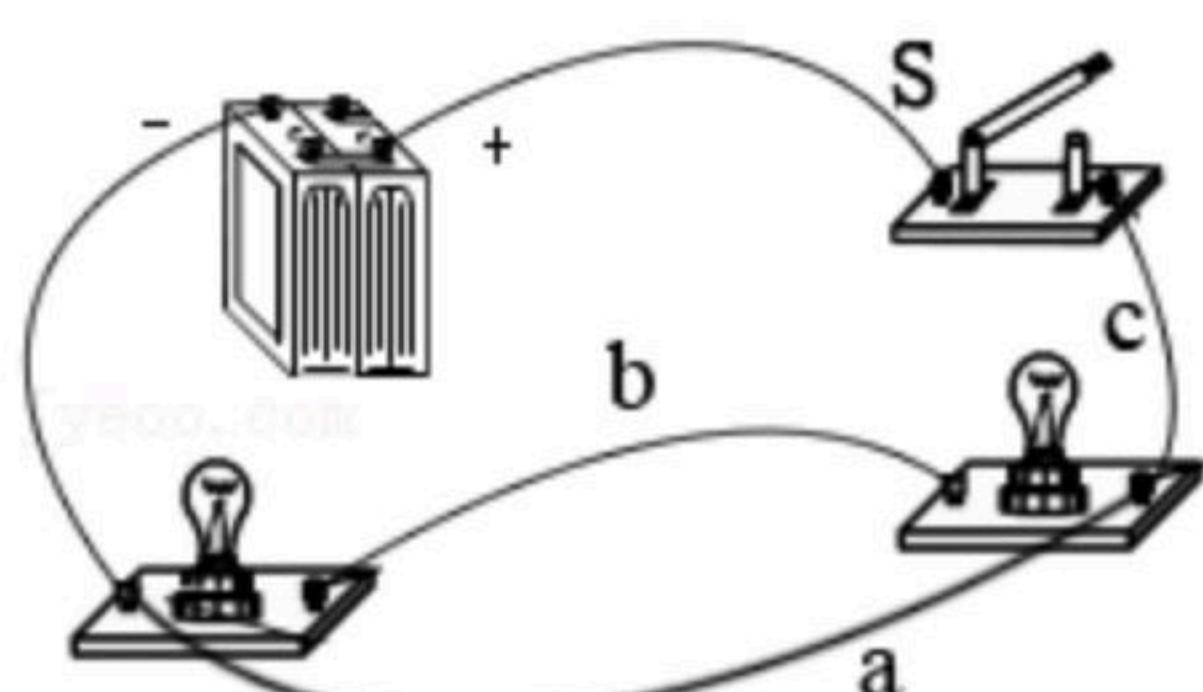(3) 改变a、b、c三根导线中一根的接法，使电路成为并联电路 (先在原导线上打“ \times ”，后用笔画线代替导线画出符合要求的导线)





扫码查看解析

20. 在探究影响导体电阻大小的因素时，小明作出了如下猜想：

导体的电阻可能与①导体的长度有关、②导体的横截面积有关、③导体的材料有关。


实验室提供了4根电阻丝，其规格、材料如表所示。

| 编号 | 材料 | 长度/m | 横截面积/mm ² |
|----|------|------|----------------------|
| A | 镍铬合金 | 0.5 | 0.5 |
| B | 镍铬合金 | 1.0 | 0.5 |
| C | 镍铬合金 | 0.5 | 1.0 |
| D | 锰铜合金 | 0.5 | 0.5 |

(1) 按照图所示“探究影响导体电阻大小因素”的实验电路，在M、N之间分别接上不同的导体，则通过观察 _____ 来比较导体电阻的大小。

(2) 为了验证上述猜想②，应该选用编号 _____ 两根电阻丝分别接入电路进行实验。

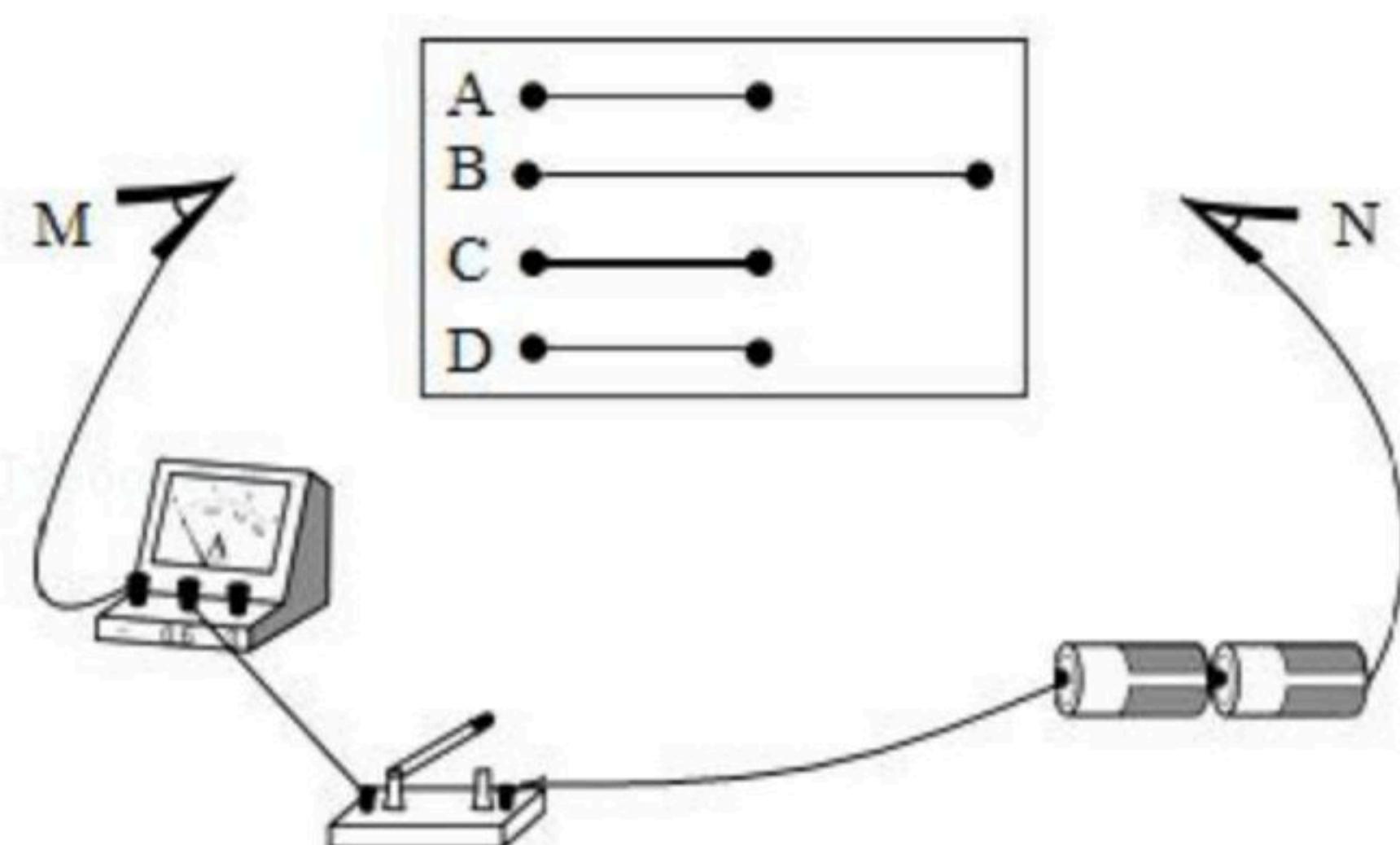(3) 分别将A和B两电阻丝接入图电路中M、N两点间，电流表示数减小，由此，初步得到的结论是：_____。



21. 小芳在“探究串联电路电压的特点”活动中，按如图所示连接电路

(1) 为了使探究得出的结论具有普遍意义， L_1 、 L_2 应该选择 _____ (选填“相同”或“不相同”) 规格的小灯泡。

(2) 在测 L_1 两端电压时，闭合开关，发现电压表示数为零，原因可能是 _____ (填出一种即可)。


(3) 故障排除，小芳测出 L_1 两端电压后，保持电压表的B连接点不动，只断开A连接点，并改接到C连接点上，测量 L_2 两端电压，她的方法是否正确并说明理由：_____。

(4) 小若分别测出AB、BC、AC间的电压并记录在如表格中，分析实验数据得出结论：串联电路总电压等于各部分电路两端电压之和。请对小明的做法进行评价：_____，改进方法是 _____。



扫码查看解析

| U_{AB}/V | U_{BC}/V | U_{AC}/V |
|------------|------------|------------|
| 2.4 | 1.4 | 3.8 |

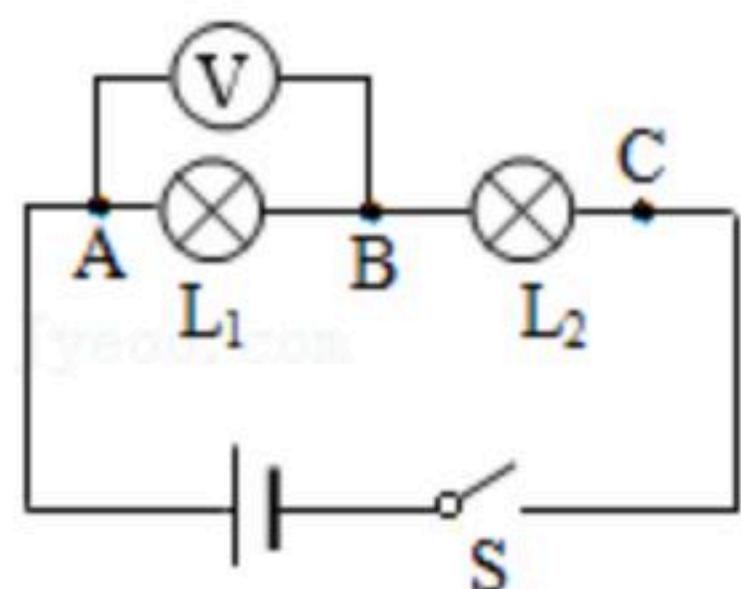

四、计算与推导题（2题6分，28题9分，24题6分，共21分）


22. 随着人们生活水平的提高，小汽车已经成为一种普遍的代步工具，王伟家新买了一辆小汽车。国庆节他带着家人前往黄山度假，在出发前到加油站加了20L的97#汽油，在一段平直的高速公路上，以 $25m/s$ 的速度匀速行驶，汽车发动机的牵引力为 $1000N$ ，汽油的密度为 $0.73 \times 10^3 kg/m^3$ ，汽油的热值为 $4.6 \times 10^7 J/kg$ 。

- (1) 所加的汽油质量为多少千克？
 - (2) 小汽车以 $25m/s$ 的速度匀速行驶时，牵引力的功率是多少？
 - (3) 若这次旅游全程往返 $200km$ ，所加的汽油也刚好用完（假设汽油能完全燃烧），求这辆小汽车发动机的热效率（结果保留1位小数）。
- （提示：小汽车发动机的热效率等于汽车牵引力做的功与汽油完全燃烧所放出热量的比值）。

23. 单位时间内通过导体某截面的电荷量称为电流。其表达式为 $I = \frac{Q}{t}$ ，式中 Q 表示电量，单

位是库仑（C）， t 是时间，单位是秒（s），所得电流的单位是安培（A）。求：

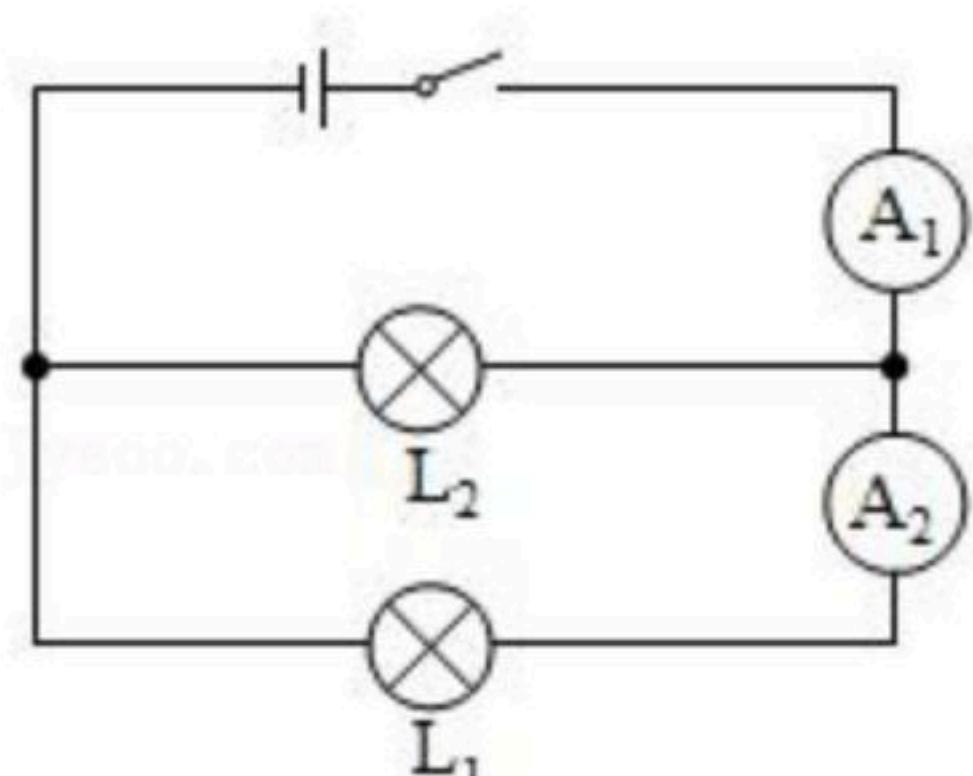- (1) 在如图所示电路中，灯泡 L_1 在 $5s$ 内通过的电量是 $10C$ ，那么通过电流表 A_2 的电流为多少？
- (2) 若电流表 A_1 示数为 $2.5A$ ，那么 $5s$ 内通过灯泡 L_2 电量是多少？



24. 如图所示，电源由四节干电池串联组成，当 S 闭合，电压表 V_1 的示数为 $3V$ ，电压表 V_2 的示数为 $4V$ 。求：

- (1) 电源的电压是多少。
- (2) R_1 、 R_2 、 R_3 两端的电压 U_1 、 U_2 、 U_3 分别是多少？



扫码查看解析

